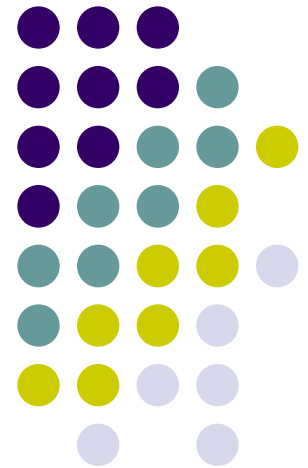


SEMICON Solutions

Cơ Bản Verilog HDL

Trình bày: Đặng Tường Dương
2014




Verilog là gì?



- Ngôn ngữ mô tả phần cứng - Hardware Description Language (HDL)
- Phát triển từ 1984
- Theo chuẩn 1364 IEEE: 12/2005


Ứng dụng của Verilog

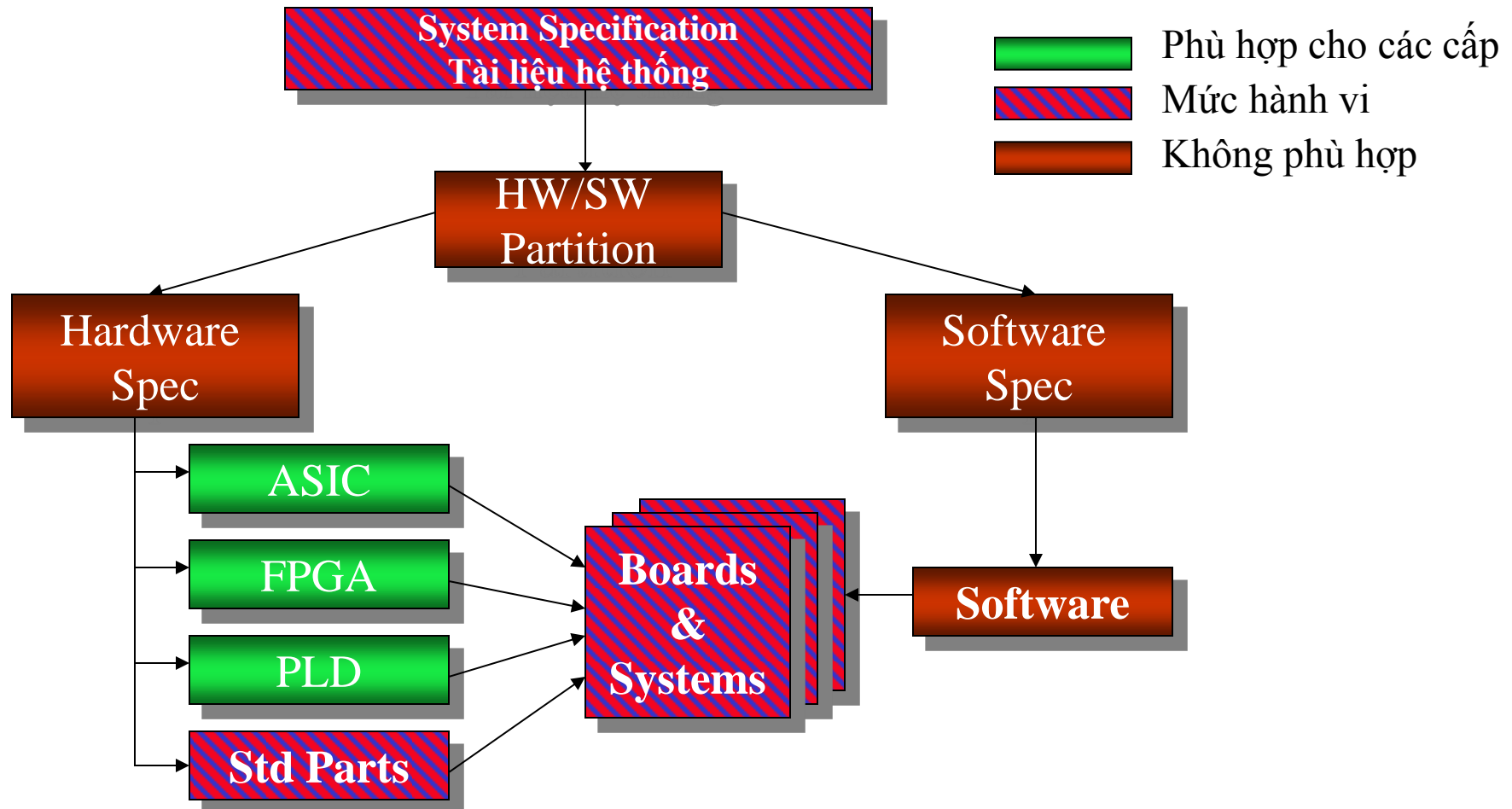


Giới hạn cơ bản của Verilog



Chỉ đặc tả hệ thống số

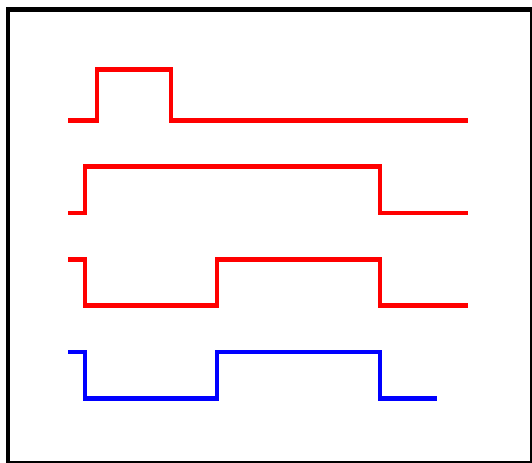


Digital


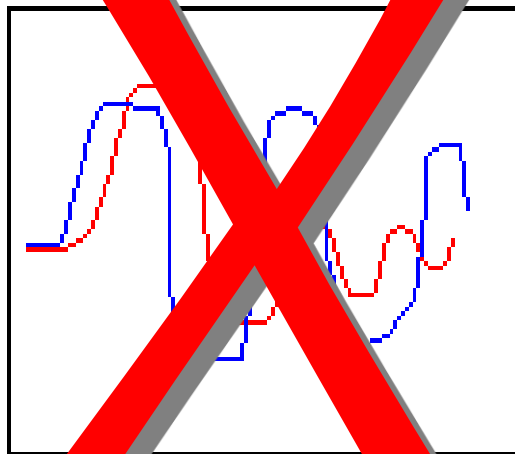


Analog

Các mức mô tả Verilog

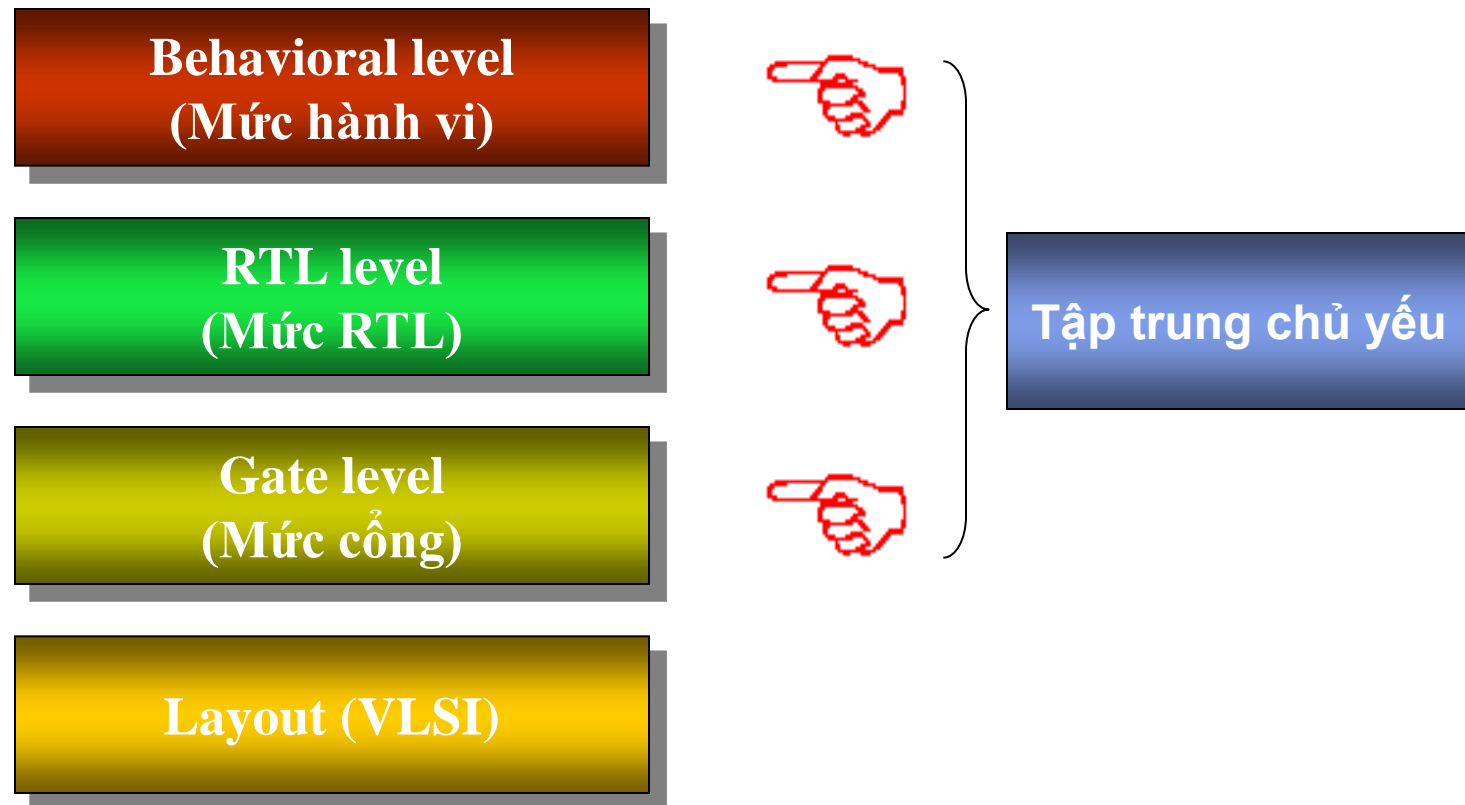



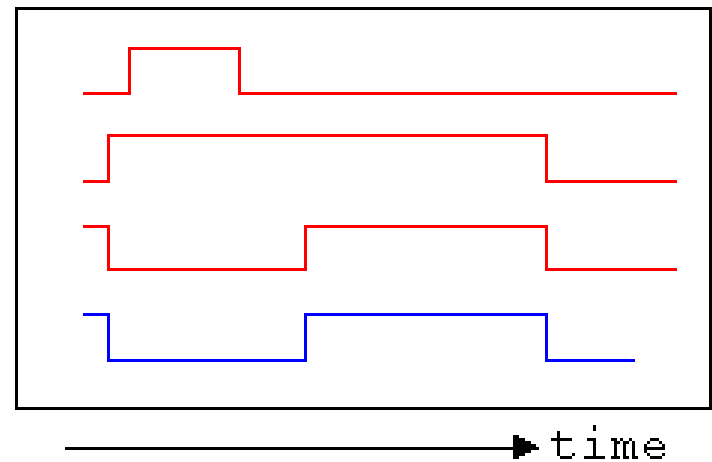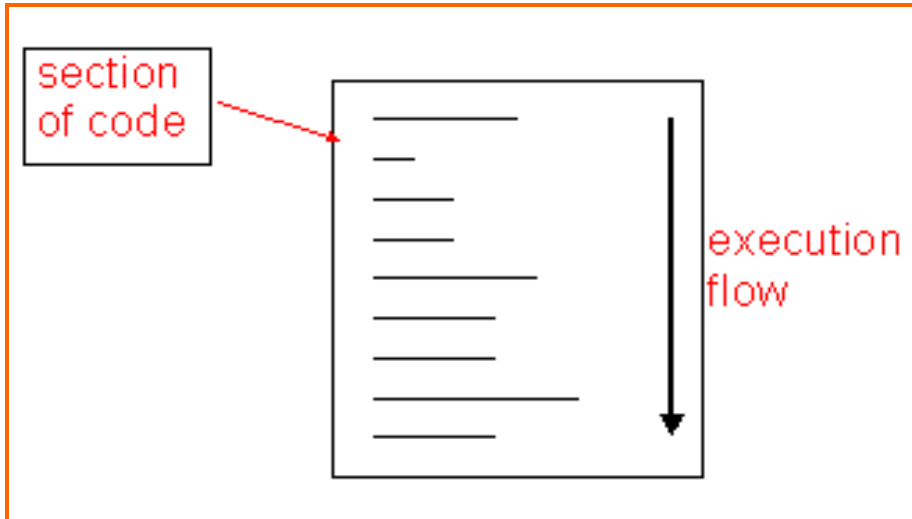


Điểm Chính về Verilog





Quy định sử dụng

- Có thể dùng {[A-Z], [a-z], [0-9], _, \$, ...}
- Không bắt đầu \$ hay [0-9]
 - `myidentifier`  → ok
 - `m_y_identifier`  → ok
 - **`3my_identifier`**  → **not ok**
 - **`$my_identifier`**  → **not ok**
 - `_myidentifier$`  → ok
- Phân biệt chữ hoa và thường
 - `myid` \neq `Myid`

Comments – Trích dẫn



- `//` Dòng chú thích

- `/*`

Chú thích nhiều dòng

- `*/`

Các giá trị Verilog



- 0 mức logic thấp hay điều kiện sai (false)
- 1 mức logic cao hay điều kiện đúng (true)
- x mức logic không biết (unknown level)
- z Mức logic tổng trở cao (hi-Z)

Số trong Verilog (1)



<kích cỡ> ' <hệ số> <giá trị>

No of
bits

Binary	→ b or B
Octal	→ o or O
Decimal	→ d or D
Hexadecimal	→ h or H

Consecutive chars
0-f, x, z

- 8'h ax = 1010xxxx
- 12'o 3zx7 = 011zzzxxx111

Exercise



$$Y = 1010_1101(B) + 746(O) + 126(D) + AF(H)$$

$$746(O) =$$

$$126(D) =$$

$$AF(H) =$$



Exercise

$$Y = 1010_1101(B) + 746 (O) + 126(D) + AF(H)$$

$$746(O) = 111_100_110 (B) = 1_1110_0110 (B)$$

$$126(D) = 7*16 + 14 (D) = 7E(H) = 0111_1110(B)$$

$$AF(H) = 1010_1111(B)$$

$$0_1010_1101(B)$$

$$1_1110_0110(B)$$

$$+ 0_0111_1110(B)$$

$$0_1010_1111(B)$$

$$11_1100_0000(B)$$

Số trong Verilog (2)



- Có thể chèn “_” để dễ đọc
 - 12'b 000_111_010_100
 - 12'b 000111010100
 - 12'o 07_24
- Mở rộng BIT (MSB: Most Significant Bit)
 - MS bit = 0, x or z \Rightarrow mở rộng chính nó
 - 4'b x1 = 4'b xx_x1
 - MS bit = 1 \Rightarrow mở rộng 0
 - 4'b 1x = 4'b 00_1x

Số trong Verilog (3)




- Nếu hệ số không có, xem như hệ số 10
 - **15 = <size>'d 15**

Đường nối (nets) (1)




- Xem như các dây phần cứng lái bởi logic
- Bảng Z khi không nối
- Các loại khác nhau của nets
 - **wire**
 - **wand** **(wired-AND)**
 - **wor** **(wired-OR)**
 - **tri** **(tri-state)**
- Ví dụ sau: Y sẽ xem xét tự động khi A hoặc B thay đổi

Đường nối (nets) (2)

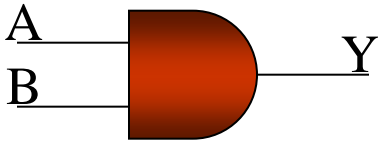

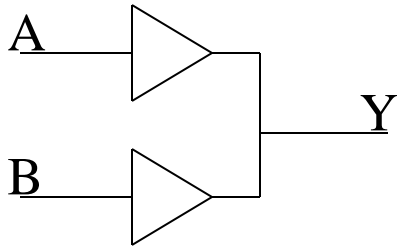
```
wire Y; // declaration
assign Y = A & B;
```



```
wand Y; // declaration
assign Y = A;
assign Y = B;
```
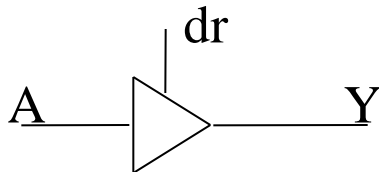
```
wor Y; // declaration
assign Y = A;
assign Y = B;
```



```
tri Y; // declaration
assign Y = (dr) ? A : z;
```

		A	
Y		0	1
	B	0	0
	1	0	1

		A	
Y		0	1
	B	0	1
	1	1	1



Các thanh ghi - Registers

- Là các biến lưu giá trị
- Không có thật trong phần cứng thật nhưng ..
- .. Phần cứng thật có thể bổ sung các thanh ghi
- Chỉ có 1 loại: **reg**

```
reg A, C; // Khai báo
```

```
// Phép gán luôn được thực thi bên trong một  
procedure
```

```
A = 1;
```

```
C = A; // C sẽ có giá trị logic 1
```

```
A = 0; // C vẫn là 1
```

```
C = 0; // Bây giờ C là 0
```

- Giá trị thanh ghi được ghi mới hiện hữu!!

Vectors



- Các Vector Bus

```
wire [3:0] busA;  
reg [1:4] busB;  
reg [1:0] busC;
```

- Số bên trái có trọng số lớn nhất (MSB – Maximum Significant bit)
- Quản lý theo từng bit

```
busC[1] = busA[2];  
busC[0] = busA[1];
```

- Gán vector (theo vị trí!!)

```
busB[1] = busA[3];  
busB[2] = busA[2];  
busB[3] = busA[1];  
busB[4] = busA[0];
```



Loại dữ liệu thực và số nguyên

- Khai báo

```
integer i, k;  
real r;
```

- Dùng như thanh ghi (bên trong procedures)

```
i = 1; // gán bên trong procedures  
r = 2.9;  
k = r; // k được làm tròn 3
```

- Các số nguyên không có giá trị ban đầu
- Các số thực ban đầu là 0.0



Loại dữ liệu thời gian

- Loại dữ liệu đặc biệt để đo thời gian mô phỏng
- Khai báo

```
time my_time;
```

- Dùng bên trong procedure

```
my_time = $time; // lấy giá trị hiện hành
```

- Thời gian chạy mô phỏng không phải thời gian thực



Mảng – Arrays (1)

- Cú pháp

```
integer count[1:5]; // 5 số nguyên
```

```
reg var[-15:16]; // 32 thanh ghi 1-bit
```

```
reg [7:0] mem[0:1023]; // 1024 thanh ghi 8-bit
```

- Truy xuất các phần tử của mảng

- `mem[10] = 8'b 10101010;`

```
reg [7:0] temp;
```

```
..
```

```
temp = mem[10];
```

```
var[6] = temp[2];
```



Mảng – Arrays (2)

- Giới hạn: Không thể truy xuất một phần mảng hoặc toàn mảng một lúc

```
var[2:9] = ???; // SAI!!
```

```
var = ???; // SAI!!
```

- Không có mảng đa chiều

```
reg var[1:10] [1:100]; // SAI!!
```

- Mảng không làm việc với loại dữ liệu thực

```
real r[1:10]; // SAI !!
```

Chuỗi - String



- Bổ sung các thanh ghi:

```
reg [8*13:1] string_val; // Có thể giữ tối đa 13 ký tự
..
string_val = "Hello Verilog";
string_val = "hello"; // Các Byte trọng số cao được điền 0
string_val = "I am overflowed"; // "I " không gán được
```

- Escaped chars:

- \n dòng mới
- \t khoảng TAB
- %% %
- \\ \
- \“ Khoảng trắng



Toán tử logic

- `&&` \rightarrow AND logic
- `||` \rightarrow OR logic
- `!` \rightarrow NOT logic
- Toán tử trả về 1 trong các giá trị: 0, 1 or x
- Kết quả là một giá trị: 0, 1 or x

`A = 6;`

`B = 0;`

`C = x;`

`A && B \rightarrow 1 && 0 \rightarrow 0`

`A || !B \rightarrow 1 || 1 \rightarrow 1`

`C || B \rightarrow x || 0 \rightarrow x`

Toán tử trên bit - bitwise




- $\&$ → bitwise AND
- $|$ → bitwise OR
- \sim → bitwise NOT
- \wedge → bitwise XOR
- $\sim \wedge$ hoặc $\wedge \sim$ → bitwise XNOR


Toán tử trên bit - bitwise




a = 4'b1010;
b = 4'b1100;

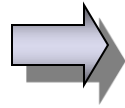



c = ~a;

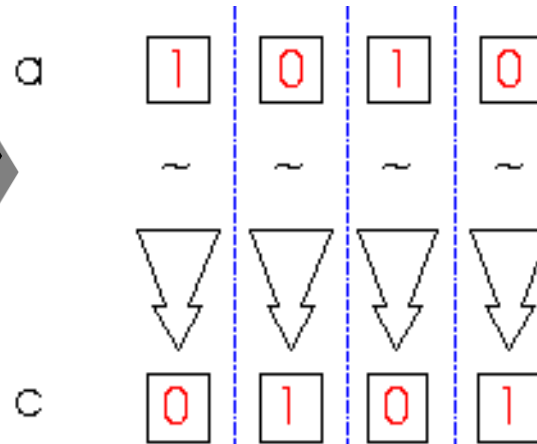

c = a & b;

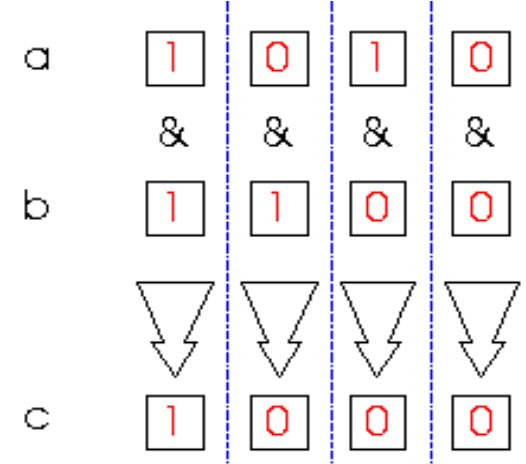

c = a ^ b;

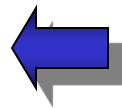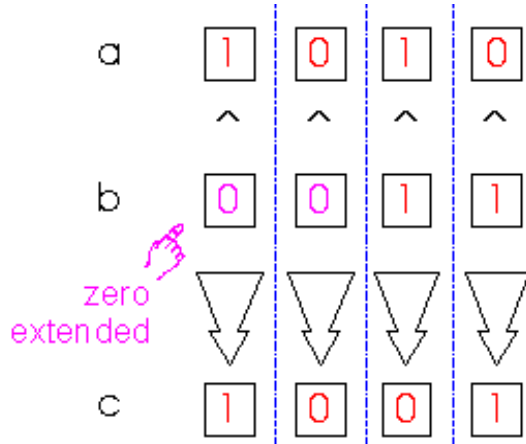

a = 4'b1010;
b = 2'b11;

Các toán tử rút gọn



- $\&$ \rightarrow AND
 - $|$ \rightarrow OR
 - \wedge \rightarrow XOR
 - $\sim\&$ \rightarrow NAND
 - $\sim|$ \rightarrow NOR
 - $\sim\wedge$ or $\wedge\sim$ \rightarrow XNOR
-
- Một phép toán nhiều bit \rightarrow Kết quả là 1 bit
 $a = 4'b1001;$
 ..
 $c = |a; // c = 1|0|0|1 = 1$



Toán tử dịch

- **>>** → dịch phải
- **<<** → dịch trái
- Kết quả có cùng kích cỡ với phép toán ban đầu, 0 sẽ được chèn vào

```
a = 4'b1010;
```

```
...
```

```
d = a >> 2;    // d = 0010
```

```
c = a << 1;    // c = 0100
```



Toán tử dịch (Ví Dụ)

```
wire a = 8'b1;  
always @(sel_reg)  
  case (sel_reg[2:0])  
    3'b000: b = 8'b 0000_0001; // = a;  
    3'b001: b = 8'b 0000_0010; // = a << 1;  
    3'b010: b = 8'b 0000_0100; // = a << 2;  
    3'b011: b = 8'b 0000_1000; // = a << 3;  
    3'b100: b = 8'b 0001_0000; // = a << 4;  
    3'b101: b = 8'b 0010_0000; // = a << 5;  
    3'b110: b = 8'b 0100_0000; // = a << 6;  
    3'b111: b = 8'b 1000_0000; // = a << 7;  
  endcase
```

Toán tử gộp



- {op1, op2, ..} → gộp op1, op2, .. Thành một số
- Phép toán phải định kích cỡ !!

```
reg a;  
reg [2:0] b, c;  
..  
a = 1'b 1;  
b = 3'b 010;  
c = 3'b 101;  
catx = {a, b, c};           // catx = 1_010_101  
caty = {b, 2'b11, a};       // caty = 010_11_1  
catz = {b, 1};              // SAI !!
```

- Gộp đa tầng
catr = {4{a}, b, 2{c}};
// catr = 1111_010_101101



Toán tử quan hệ

- $>$ → lớn hơn
- $<$ → nhỏ hơn
- $>=$ → lớn hơn hoặc bằng
- $<=$ → nhỏ hơn hoặc bằng
- Kết quả chỉ là một bit: 0, 1 or x

$1 > 0 \rightarrow 1$

$4'b1x1 <= 0 \rightarrow x$

$10 < z \rightarrow x$

Toán tử bằng




- **==** → bằng logic
- **!=** → không bằng logic
- **===** → bằng trường hợp
- **!==** → không bằng trường hợp

Trả về 0, 1 or x

Trả về 0 or 1

- $4'b\ 1z0x == 4'b\ 1z0x \rightarrow X$
- $4'b\ 1z0x != 4'b\ 1z0x \rightarrow X$
- $4'b\ 1z0x === 4'b\ 1z0x \rightarrow 1$
- $4'b\ 1z0x !== 4'b\ 1z0x \rightarrow 0$

Ví dụ so sánh với X & Z dùng === (!==)

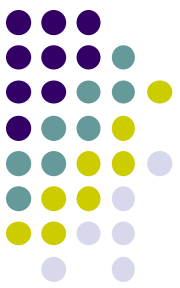

```
If ((a === 1'bx) | (a === 1'bz))
```

```
$display("Error: At time %t, Giá Trị a = %b", $time, a);
```



Toán tử điều kiện



- Cú Pháp:


assign output = (condition_expression) ? true_expr : false_expr

- Như MUX 2 -> 1

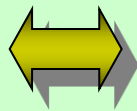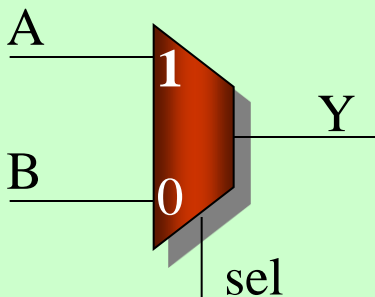


```
assign Y = (sel == 1)? A : B;  
assign Y = (sel)? A : B;
```

Ví dụ về dùng hàm điều kiện nhiều tầng


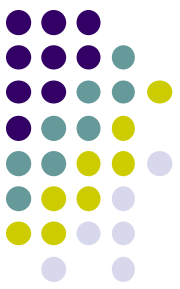

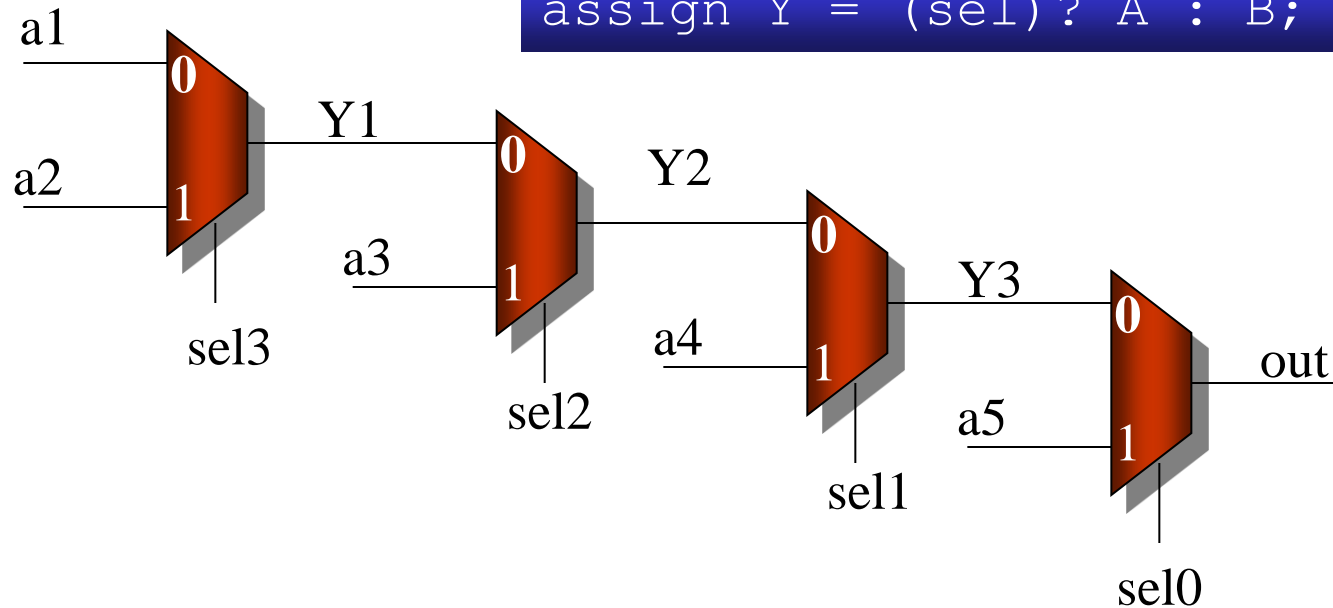
```
assign Y = (sel == 1)? A : B;  
assign Y = (sel)? A : B;
```



```
assign out = ??????;
```

Ví dụ về dùng hàm điều kiện nhiều tầng

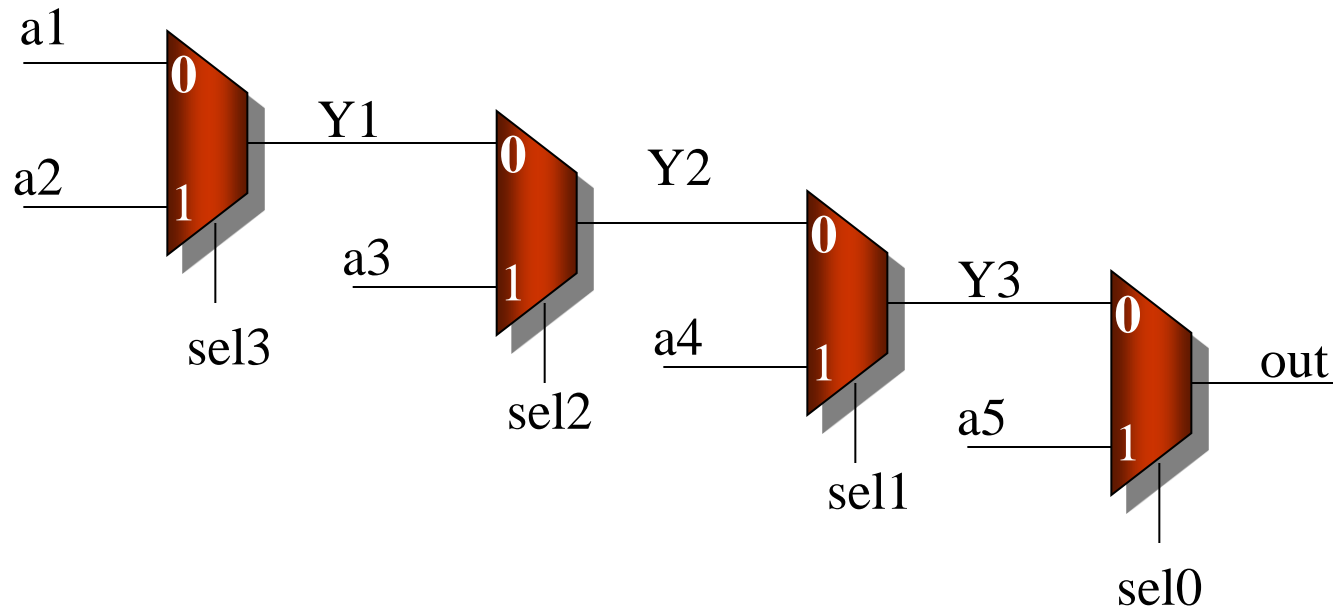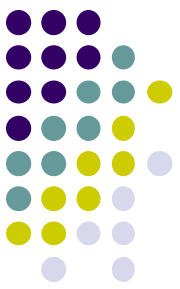

```
assign out = sel0 ? a5 : sel1 ? a4 : sel2 ? a3 : sel3 ? a2 : a1;
```

Toán tử toán học (1)



- **+** (Cộng), **-** (Trừ), ***** (Nhân), **/** (chia), **%** (Phần dư), ****** (lũy thừa)
- Nếu bất kỳ toán hạn là x, kết quả sẽ là x
- Các thanh ghi âm:
 - Thanh ghi có thể gán với giá trị âm nhưng được xử lý như không dấu

```
reg [15:0] regA;
```

```
..
```

```
regA = -4'd12;    // được lưu như  $2^{16}-12 = 65524$ 
```

```
c = regA/3        // c có giá trị 21861
```



Toán tử toán học (2)

- Các thanh ghi âm:
 - Có thể gán các giá trị âm
 - Việc xử lý khác nhau dựa trên tài liệu cơ bản (base specification) hoặc không (no base specification)

```
reg [15:0] regA;
```

```
integer intA;
```

```
..
```

```
intA = -12/3;           // evaluates to -4 (no base spec)
```

```
intA = -'d12/3;  // evaluates to 1431655761 (base spec)
```




Độ ưu tiên toán tử

<code>+ - ! ~ unary</code>	highest precedence
<code>* / %</code>	
<code>+ - (binary)</code>	
<code>< < > ></code>	
<code>< <= == > ></code>	
<code>== != === !==</code>	
<code>& ~ &</code>	
<code>^ ^ ~ ~ ^</code>	
<code> ~ </code>	
<code>& &</code>	
<code> </code>	
<code>?: conditional</code>	lowest precedence



**Dùng dấu trong ngoặc
Để yêu cầu độ ưu tiên**

Ví dụ về ưu tiên toán tử

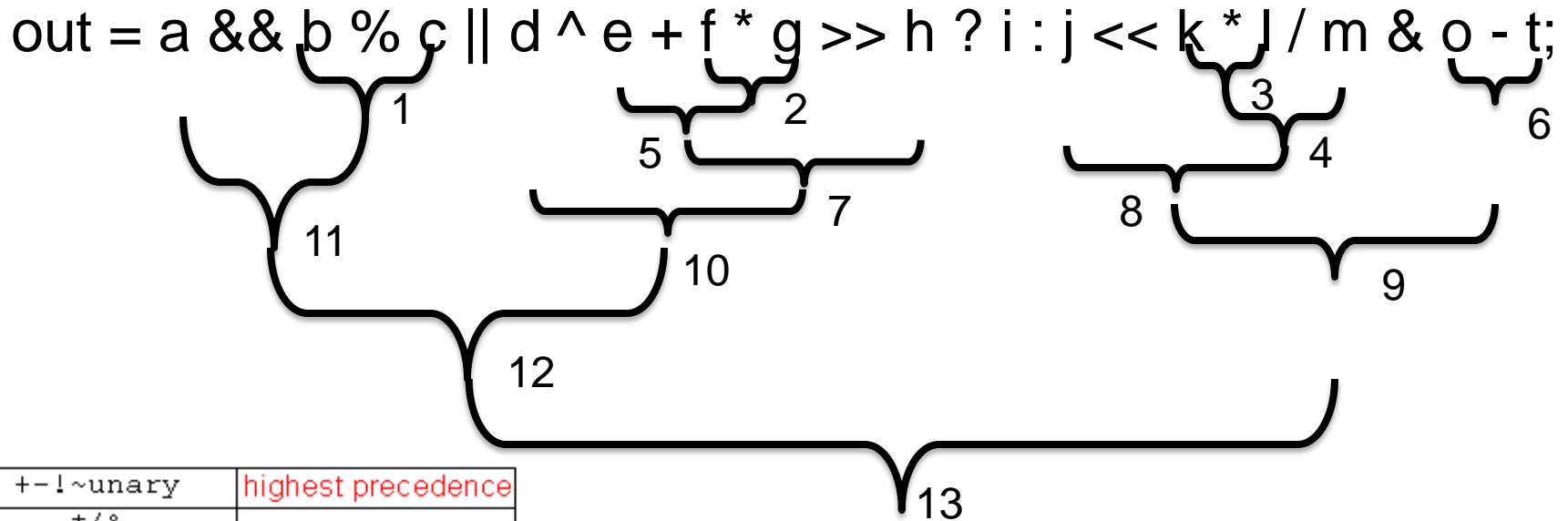


<code>+ - ! ~ unary</code>	highest precedence
<code>* / %</code>	
<code>+ - (binary)</code>	
<code><< >></code>	
<code>< <= > >=</code>	
<code>== != === !==</code>	
<code>& ~&</code>	
<code>^ ^~ ~^</code>	
<code> ~ </code>	
<code>&&</code>	
<code> </code>	
<code>?: conditional</code>	
	lowest precedence

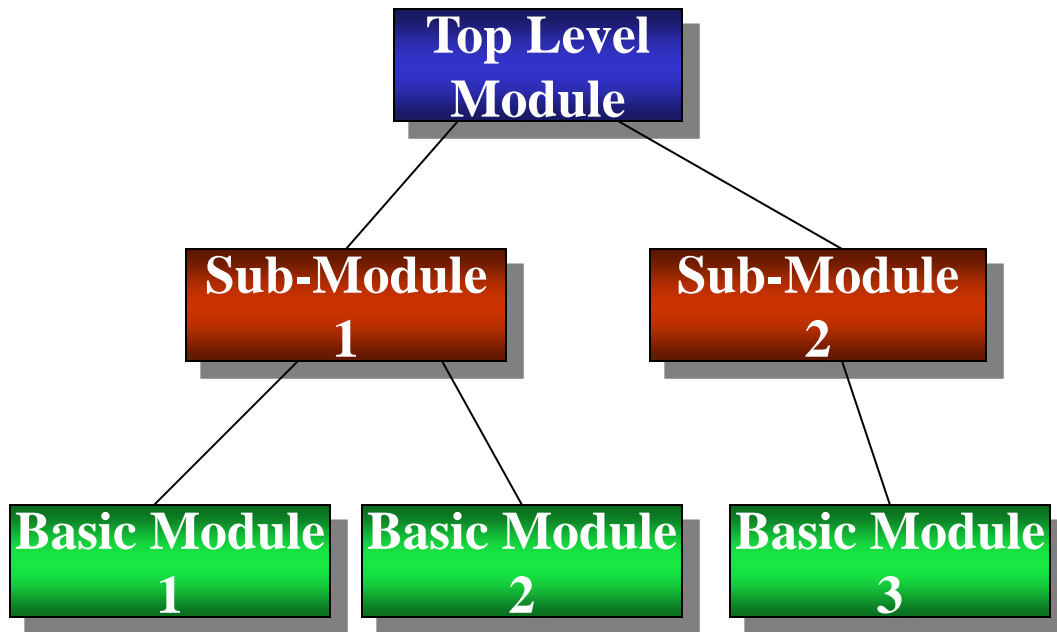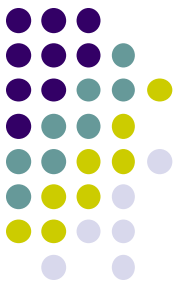
Thiết kế Cấp bậc module (module hierarchy)



E.g.

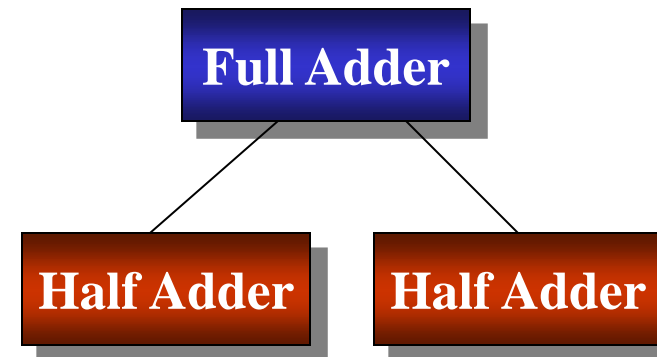


Module

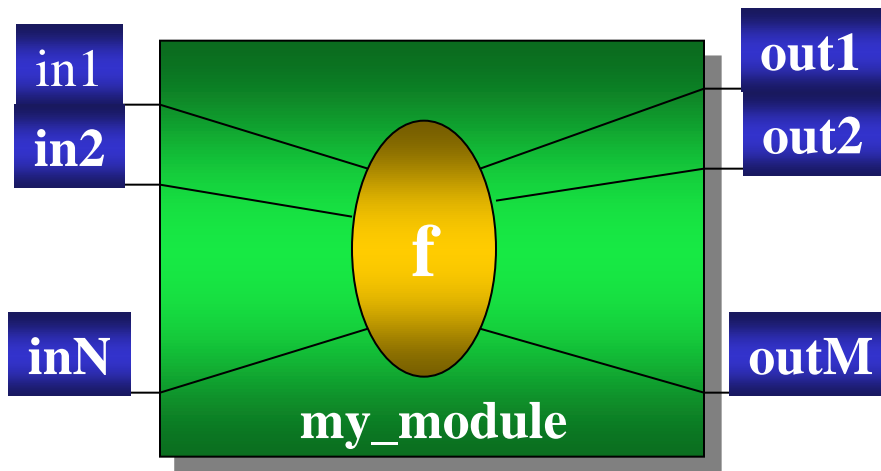

```
module my_module(out1, ..., inN);  
  output out1, ..., outM;  
  input in1, ..., inN;  
  
  .. // declarations  
  .. // description of f (maybe  
  .. // sequential)  
  
endmodule
```

Mọi thứ phải được viết bên trong module
Ngoại trừ: compiler directives
Example: ``timescale 1n/1p`


Ví dụ: Half Adder

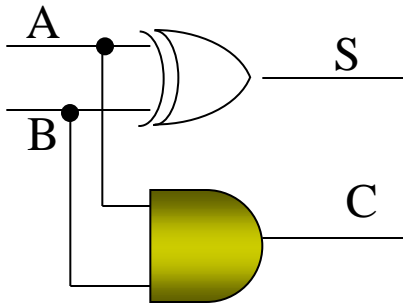

```
module half_adder (S, C, A, B);  
    output S, C;  
    input A, B;  
  
    wire S, C, A, B;  
  
    assign S = A ^ B;  
    assign C = A & B;  
  
endmodule
```




Ví dụ: Half Adder

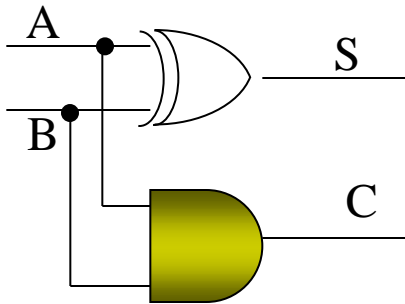

```
module half_adder (S, C, A, B);  
    output S, C;  
    input A, B;  
  
    assign S = A ^ B;  
    assign C = A & B;  
  
endmodule
```



Ví dụ: Half Adder

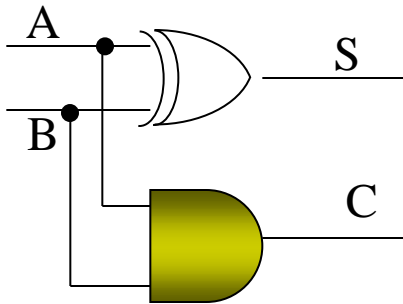


```
module half_adder (  
    output S, output C,  
    input A, input B  
);
```

```
    assign S = A ^ B;  
    assign C = A & B;
```

```
endmodule
```



Ví dụ: Half Adder

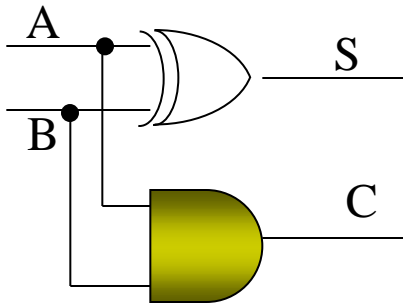

```
module half_adder (  
    output S, output C,  
    input A, input B  
);
```

```
    wire S, C, A, B;
```


```
    assign S = A ^ B;
```

```
    assign C = A & B;
```

```
endmodule
```



Ví dụ: Half Adder

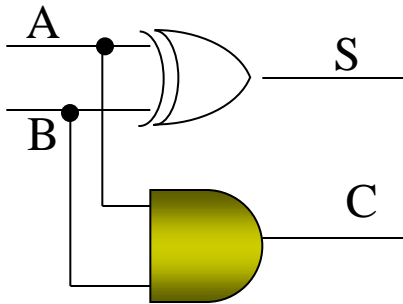


```
module half_adder (  
    output wire S, output wire C,  
    input wire A, input wire B );
```

```
    assign S = A ^ B;  
    assign C = A & B;
```

```
endmodule
```



Ví dụ: Bộ cộng toàn phần

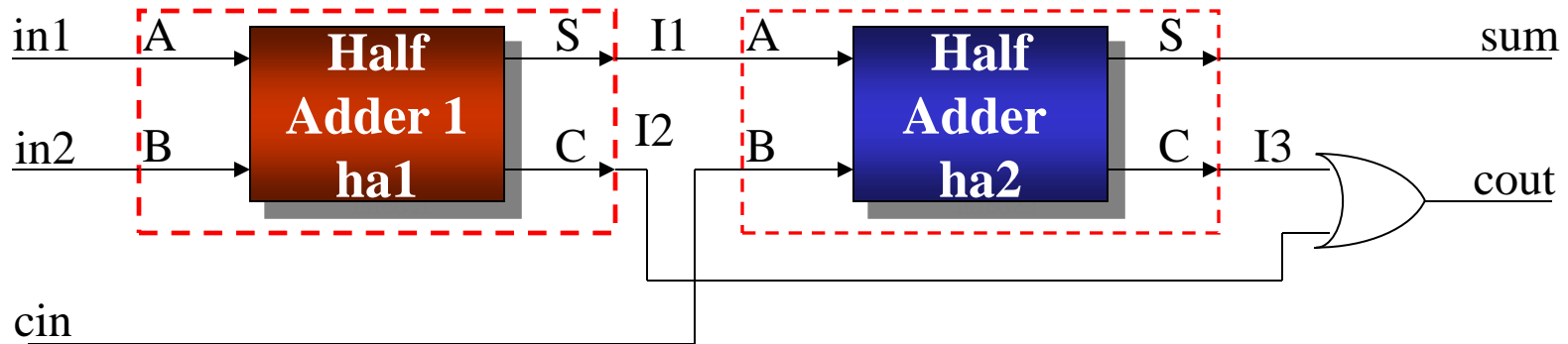

```
module full_adder(sum, cout, in1, in2, cin);
    output sum, cout;
    input in1, in2, cin;
```

```
    wire sum, cout, in1, in2, cin;
    wire I1, I2, I3;
```

```
    half_adder ha1(.S(I1), .C(I2), .A(in1), .B(in2));
    half_adder ha2(.S(sum), .C(I3), .A(I1), .B(cin));
```


```
    assign cout = I2 || I3;
```

```
endmodule
```

Module
name

Instance
name

Ví dụ: Bộ cộng toàn phần

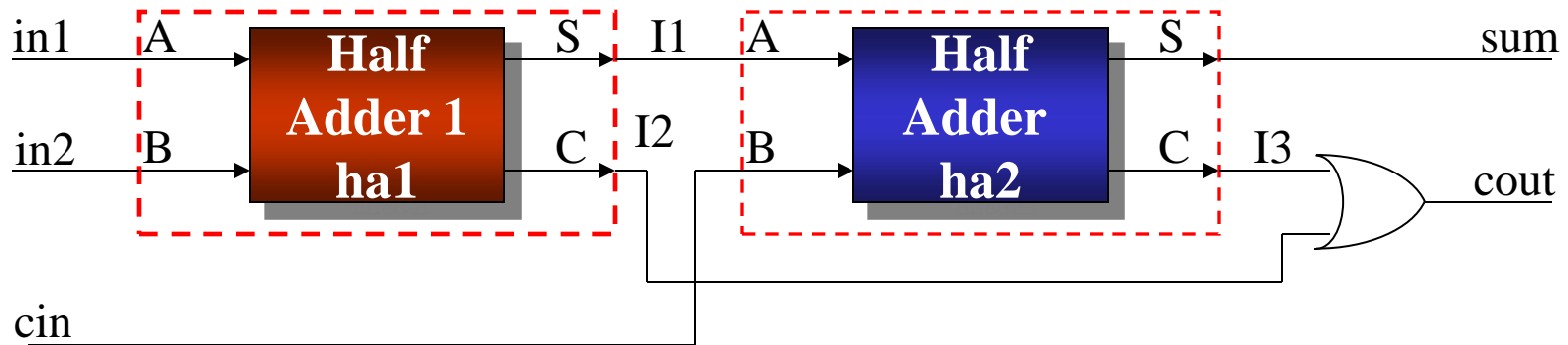

```
module full_adder(sum, cout, in1, in2, cin);
    output sum, cout;
    input in1, in2, cin;
```

```
    wire sum, cout, in1, in2, cin;
    wire I1, I2, I3;
```

```
    half_adder ha1(.S(), .C(1'b0), .A(1'b1), .B(in2));
    half_adder ha2(.S(sum), .C(I3), .A(I1), .B(cin));
```


```
    assign cout = I2 || I3;
```

```
endmodule
```

Module
name

Instance
name

Ví dụ: Bộ cộng toàn phần

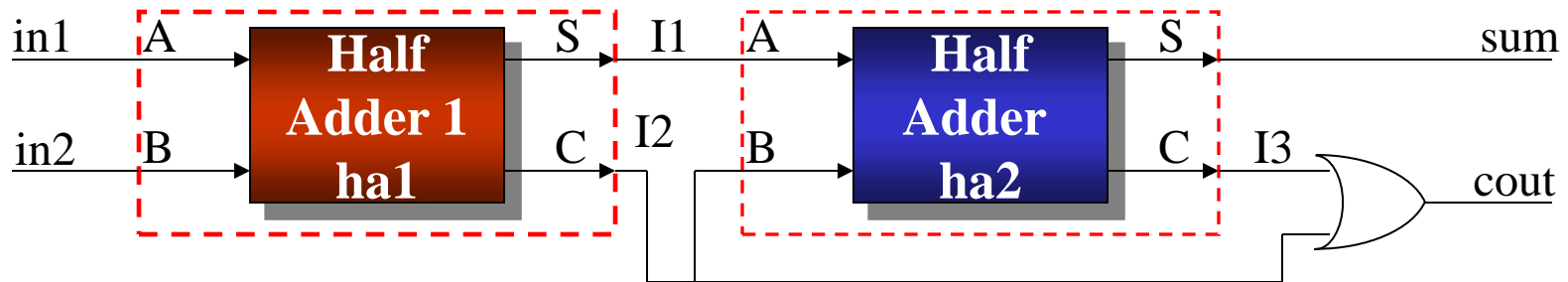


```
module full_adder(sum, cout, in1, in2, cin);  
    output sum, cout;  
    input in1, in2, cin;  
  
    wire sum, cout, in1, in2, cin;  
    wire I1, I2, I3;  
  
    half_adder ha1(I1, I2, in1, in2);  
    half_adder ha2(sum, I3, I1, cin);  
  
    assign cout = I2 || I3;  
  
    // print signal A inside ha2  
    $display("%h", ha2.A);  
  
endmodule
```

Module
name

Instance
name

Các tên Hierarchy

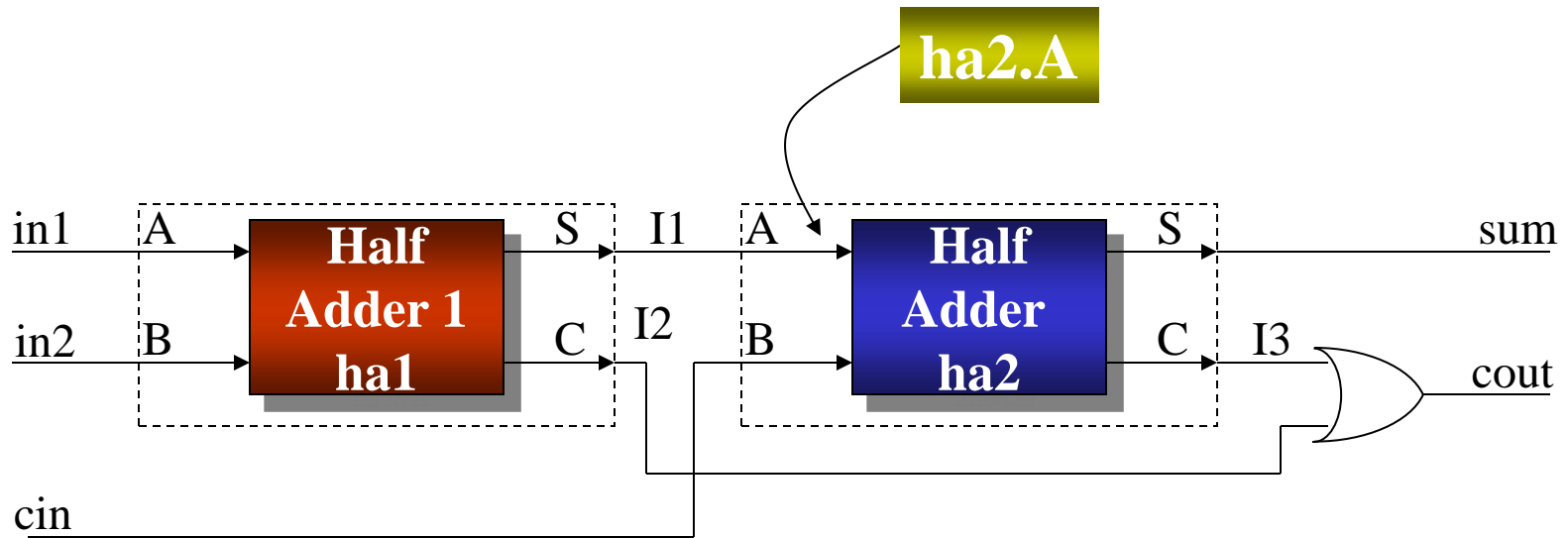


**Nhớ dùng tên nhúng (instance names),
Không dùng tên module (module names)**


Gán chân vào ra (ports)




- **Inputs**

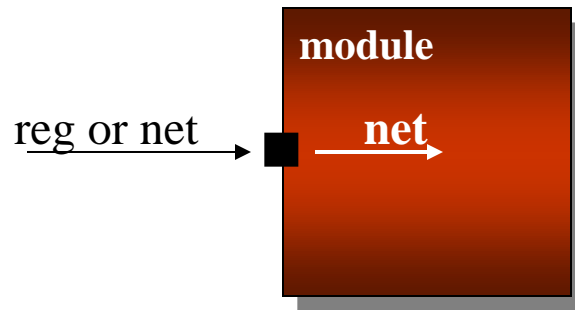

- **Outputs**

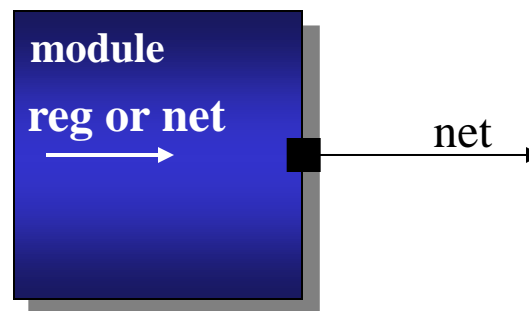

- **Inouts**

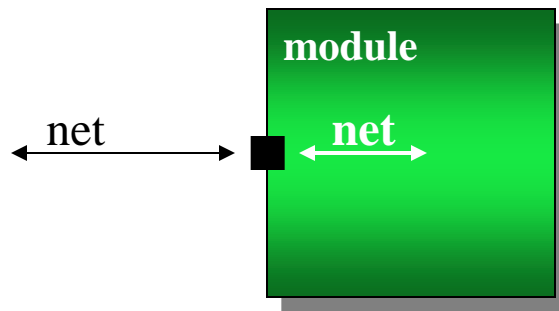


Phép gán liên tục (continuous assignment)



- Syntax:

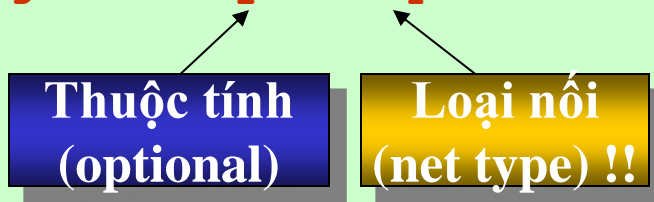assign #delay <output> =<expr>; Ex: **assign #3 y = a & b;**



- Nơi diễn tả:

- Trong module
- Bên ngoài procedures

- Đặc điểm:

- Thực thi song song
- Thứ tự độc lập
- Kích hoạt liên tục

Mô hình cấu trúc (Mức cổng)



- Xây dựng ở mức cổng:

`and, nand, nor, or, xor, xnor, buf, not, bufif0, bufif1, notif0, notif1`

- Sử dụng:

`nand (out, in1, in2) ;` NAND 2 ngõ vào không trễ


`and #2 (out, in1, in2, in3) ;` AND 3 ngõ vào trễ 2 us

`not #1 N1(out, in) ;` NOT trễ 1us và tên instance

`xor X1(out, in1, in2) ;` XOR 2 ngõ vào và tên instance

- Viết bên trong module, bên ngoài procedures

Ví dụ: Half Adder theo công

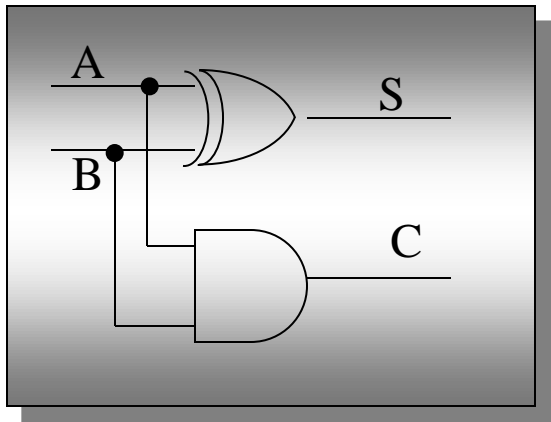

Đảm bảo:


- XOR: trễ 2 us
- AND: trễ 1 us

```
module half_adder(S, C, A, B);  
    output S, C;  
    input A, B;  
  
    wire S, C, A, B;  
  
    xor #2 (S, A, B);  
    and #1 (C, A, B);  
  
endmodule
```



Mô hình hành vi – Procedure (1)

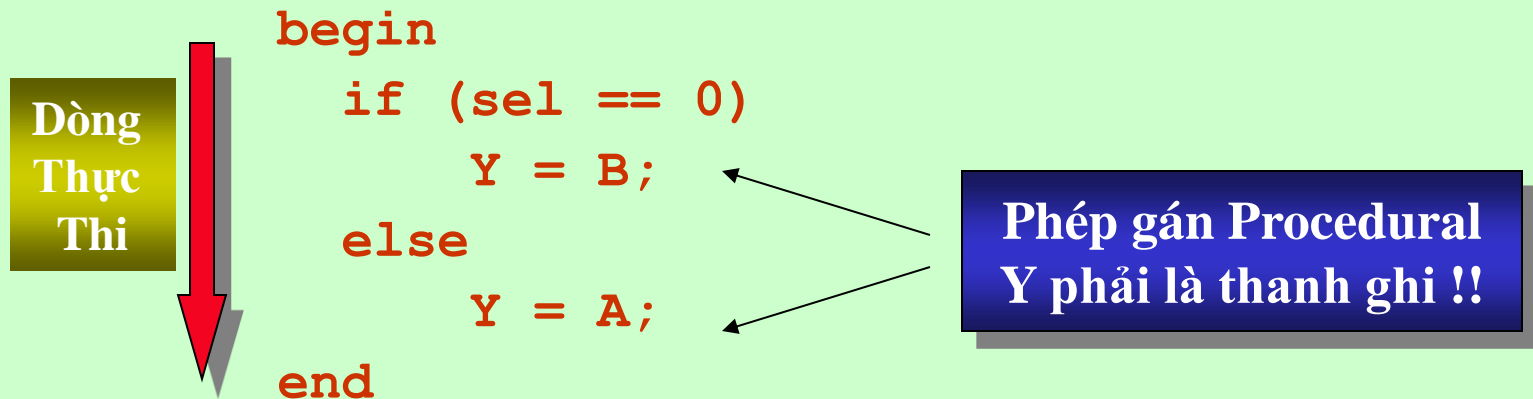- Procedures = phần code được thực thi một cách tuần tự
- Diễn tả Procedural = diễn tả bên trong một procedure (chúng thực thi tuần tự)
- Kiểu diễn tả khác của MUX 2-1:





Mô hình hành vi – Procedure (2)

- Module có thể chứa bất cứ số lượng procedure
- Procedures thực thi song song (lên hệ với procedure khác) và ..
- .. Có thể diễn tả trong hai loại khối:
 - **initial** → thực thi chỉ một lần
 - **always** → thực thi mãi (đến khi mô phỏng hoàn thành)


Khởi “initial”



- Bắt đầu thực thi ở thời gian 0 và hoàn thành khi diễn tả cuối cùng được thực thi


```
module nothing;
```
 
```
    initial
    begin
        #20;
        $display("I'm first");
    end
```



Sẽ hiển thị ở thời
Gian mô phỏng = 20
 
```
    initial begin
        #50;
        $display("Really?");
    end
```



Sẽ hiển thị ở thời
Gian mô phỏng = 50




```
endmodule
```

Khối “always”



- Bắt đầu thực thi ở thời gian 0 và kết thúc khi thời gian mô phỏng hoàn thành

module

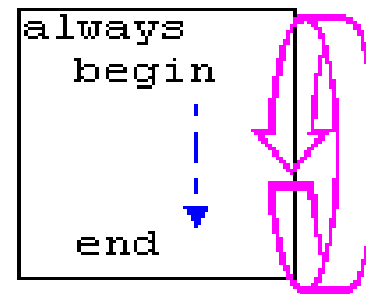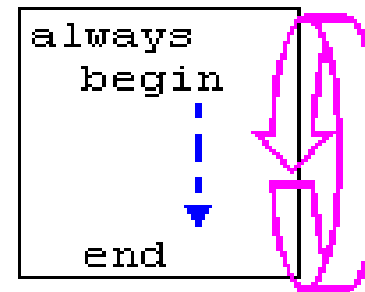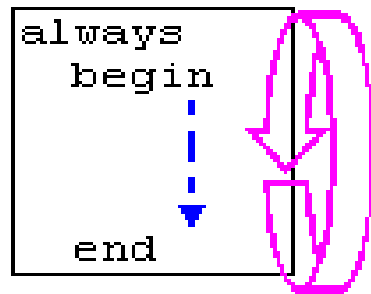



Sự kiện – Events (1)

Sensitivity list
(list biến nhảy)

Bất cứ tín hiệu nào thay đổi làm begin..end

• @

```
always @(signal1 or signal2 or ..) begin
```

```
..
```

```
end
```

Positive edge (cạnh lên)

```
always @(posedge clk) begin
```

```
..
```

```
end
```

negative edge (cạnh xuống)

```
always @(negedge clk) begin
```

```
..
```

```
end
```

Thực thi khi bất cứ tín
Hiệu bất cứ thay đổi

Thực thi khi bất cứ tín
Hiệu clk thay đổi từ 0 lên 1

Thực thi khi bất cứ tín
Hiệu clk thay đổi từ 1 xuống 0

Ví dụ

- Half Adder – Cách 3

```
module half_adder(S, C, A,
    B);
    output S, C;
    input A, B;

    reg S,C;
    wire A, B;

    always @(A or B) begin
        S = A ^ B;
        C = A && B;
    end
endmodule
```

- Hành Vi Latch

```
module latch(Q, D, enable);
    output Q;
    input D, enable;
    reg Q;
    wire D, enable;
    always @(enable or D)
        begin
            if (enable == 1'b1)
                Q <= D;
            else
                Q <= Q;
        end
endmodule
```

Ví dụ



- Half Adder – Cách 3

```
module half_adder(S, C, A,
    B);
    output S, C;
    input A, B;

    reg S,C;
    wire A, B;

    always @(A or B) begin
        S = A ^ B;
        C = A && B;
    end

endmodule
```

- Hành vi kích cạnh của DFF (asyn reset)

```
module dff(Q, D, Clk, rst_n);
    output Q;
    input D, Clk, rst_n;
    reg Q;
    wire D, Clk;
    always @(posedge clk or
        negedge rst_n)
        begin
            if (rst_n == 1'b0)
                Q <= 1'b0;
            else
                Q <= D;
        end
endmodule
```

Ví dụ



- Half Adder – Cách 3

```
module half_adder(S, C, A,  
    B);  
    output S, C;  
    input A, B;  
  
    reg S,C;  
    wire A, B;  
  
    always @(A or B) begin  
        S = A ^ B;  
        C = A && B;  
    end
```

endmodule

- Hành vi kích cạnh của DFF (sync reset)

```
module dff(Q, D, Clk, rst_n);  
    output Q;  
    input D, Clk, rst_n;  
    reg Q;  
    wire D, Clk;  
    always @(posedge clk)  
        begin  
            if (rst_n == 1'b0)  
                Q <= 1'b0;  
            else  
                Q <= D;  
            end  
        endmodule
```

Ví dụ



- Half Adder – Cách 3

```
module half_adder(S, C, A,  
    B);  
    output S, C;  
    input A, B;  
  
    reg S,C;  
    wire A, B;  
  
    always @(*) begin  
        S = A ^ B;  
        C = A && B;  
    end
```


endmodule

- Hành vi kích cạnh của DFF

```
module dff(Q, D, Clk,  
    rst_n);  
    output Q;  
    input D, Clk, rst_n;  
    reg Q;  
    wire D, Clk;  
    always @(posedge clk or  
        negedge rst_n)  
    begin  
        if (rst_n == 1'b0)  
            Q <= 1'b0;  
        else  
            Q <= D;  
        end
```

endmodule

Ví dụ Coding cho mạch Register

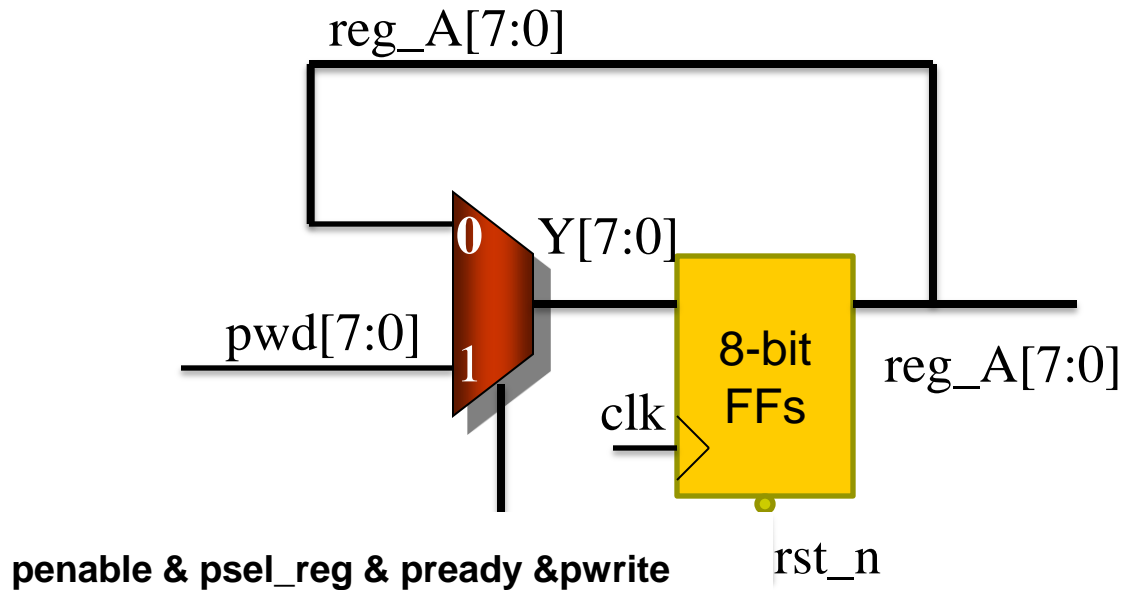


- Hành vi kích cạnh của DFF

```
module dff(Q, D,  
          Clk, rst_n);  
    output Q;  
    input D, Clk,  
          rst_n;  
  
    reg Q;  
    wire D, Clk;  
  
    always @(posedge  
            clk or negedge  
            rst_n)  
    begin  
        if (rst_n ==  
            1'b0)  
            Q <= 1'b0;  
        else  
            Q <= D;  
        end  
endmodule
```



Ví dụ Coding Register

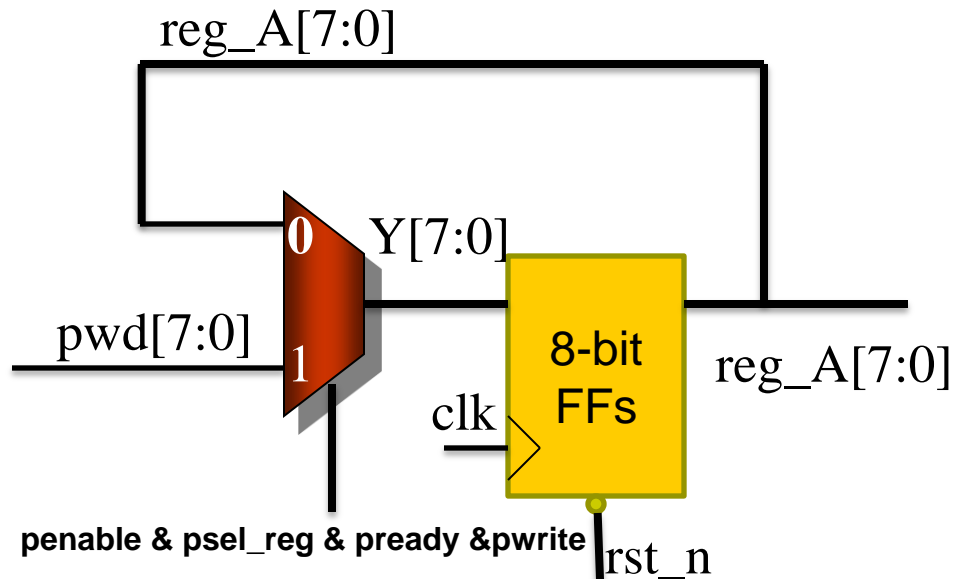

```
always @(posedge clk or negedge rst_n)
begin // can delete
  if (!rst_n)
    reg_A <= 8'h0;
  else if (penable & psel_reg & pready & pwrite)
    reg_A <= pwd;
  else
    reg_A <= reg_A;
end // can delete
```



Sự kiện – Events (2)



- wait (expr)

```
always @(...) begin
    wait (ctrl)
    #10 cnt = cnt + 1;
    #10 cnt2 = cnt2 + 2;

end
```

- Kích mức của DFF thì sao?



Ví dụ

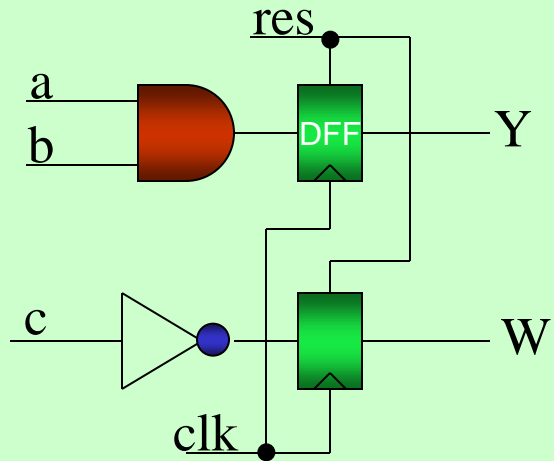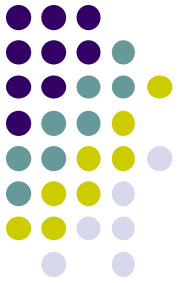

Viết Verilog cho mạch bên trái


Ví dụ

Viết Verilog cho mạch bên trái

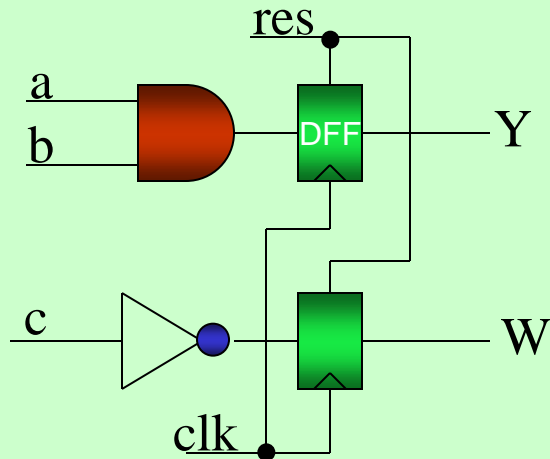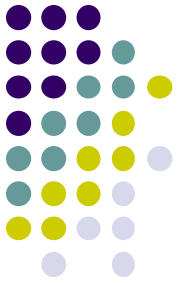

```
always @(res or posedge clk) begin
    if (res) begin
        Y = 0;
        W = 0;
    end
    else begin
        Y = a & b;
        W = ~c;
    end
end
```

Ví dụ

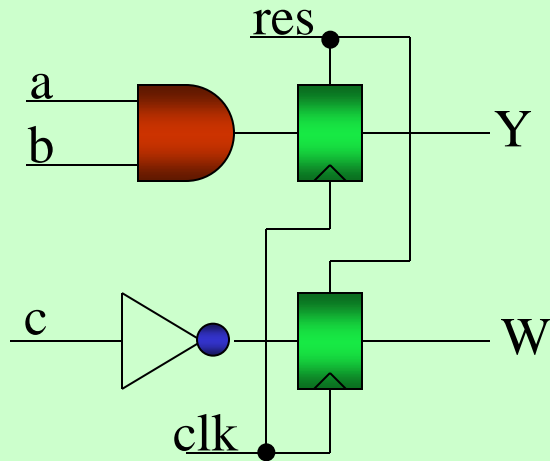

```
module sample (a, b, c, Y, W, clk,  
rst);
```

```
input a, b, c, clk, res;  
output Y,W;
```

```
wire a,b,c, clk, res;  
reg Y,W;
```

```
always @(posedge res or posedge clk)  
begin
```

```
    if (res) begin
```

```
        Y <= 0;
```

```
        W <= 0;
```

```
    end
```


```
    else begin
```

```
        Y <= a & b;
```

```
        W <= ~c;
```

```
    end
```



```
end
```

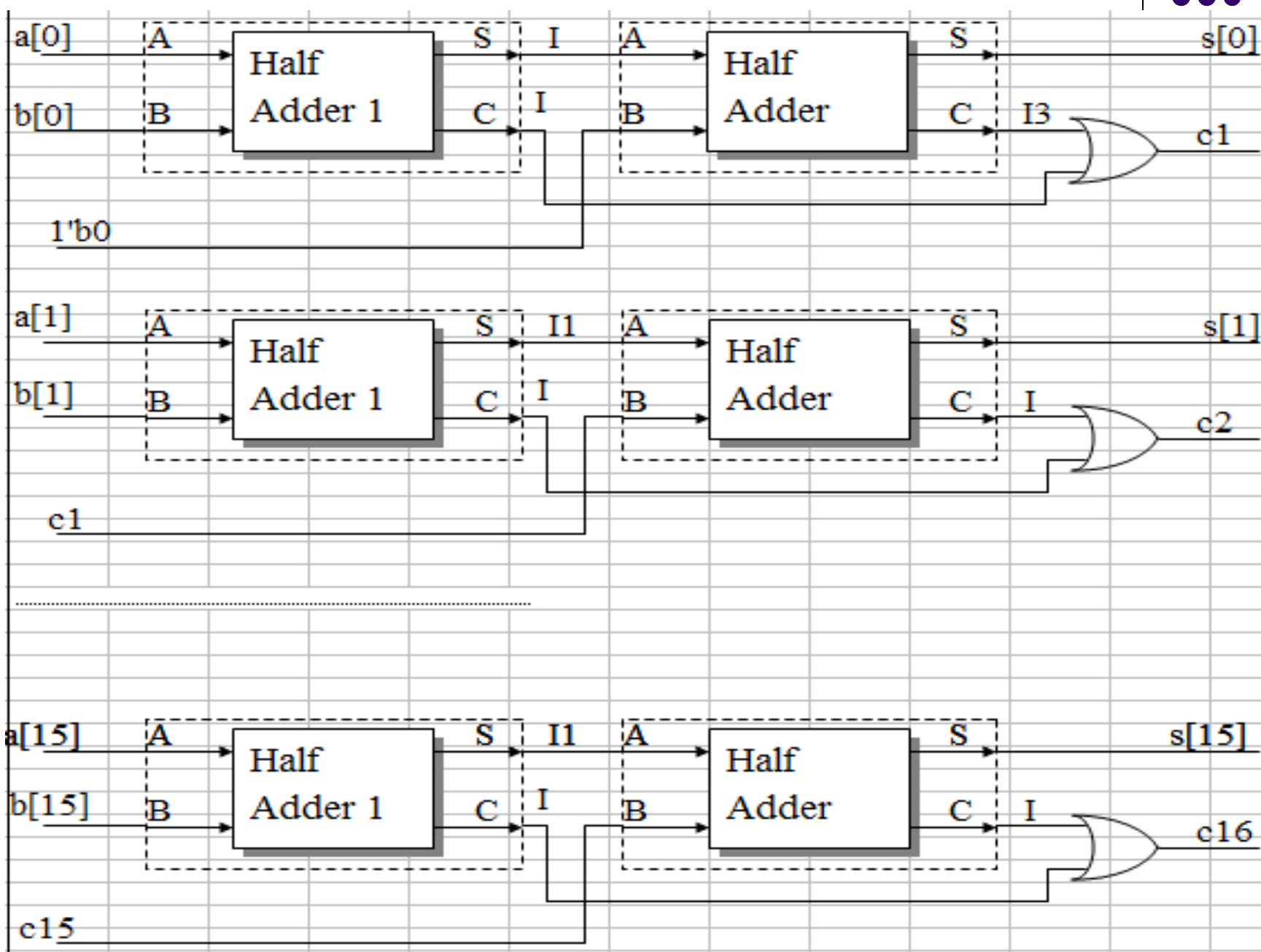

Thời gian – timing (1)


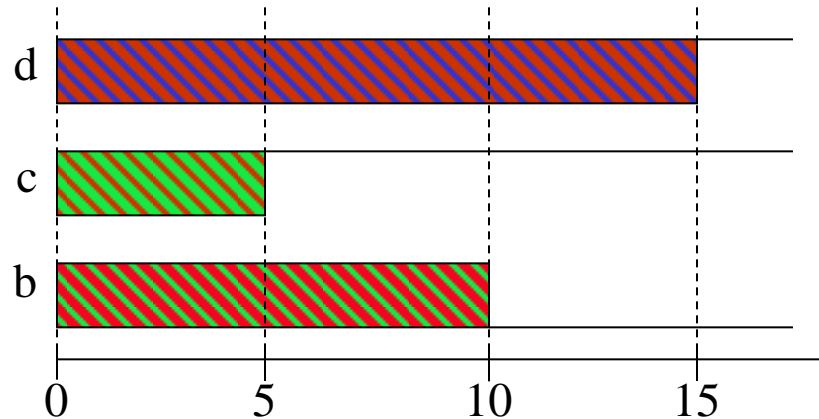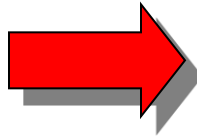
```
initial begin
    #5 c = 1;
    #5 b = 0;
    #5 d = c;
end
```



Thời gian





Mỗi phép gán là một khối
đăng trước nó

Thời gian – timing (2)



```
initial begin
    fork
        #5 c = 1;
        #5 b = 0;
        #5 d = c;
    join
end
```

Phép gán không hình
thành khối ở đây

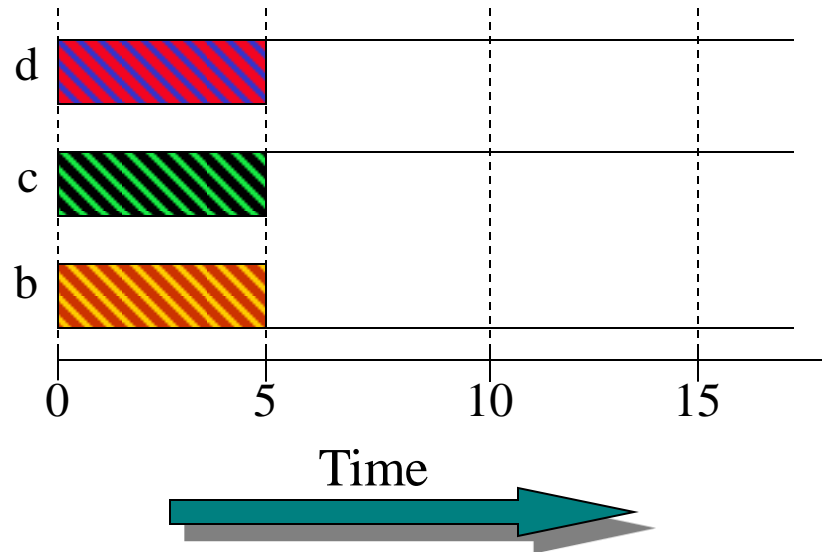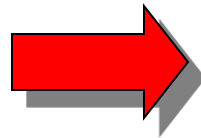

Diễn tả Procedure “if”



```
if (expr1)
    true_stmt1;

else if (expr2)
    true_stmt2;

..
else
    def_stmt;
```

Mux: 4-1:

```
module mux4_1(out, in, sel);
output out;
input [3:0] in;
input [1:0] sel;

reg out;
wire [3:0] in;
wire [1:0] sel;

always @(in or sel)
    if (sel == 0)
        out = in[0];
    else if (sel == 1)
        out = in[1];
    else if (sel == 2)
        out = in[2];
    else
        out = in[3];

endmodule
```

Diễn tả Procedure “case”



```
case (expr)
```

```
item_1, .., item_n: stmt1;
```

```
item_n+1, .., item_m: stmt2;
```

```
..
```

```
default: def_stmt;
```

```
endcase
```


Mux 4-1:

```
module mux4_1(out, in, sel);  
output out;  
input [3:0] in;  
input [1:0] sel;
```

```
reg out;  
wire [3:0] in;  
wire [1:0] sel;
```

```
always @(in or sel)  
    case (sel)  
        0: out = in[0];  
        1: out = in[1];  
        2: out = in[2];  
        3: out = in[3];  
        default: out = 1'bx;  
    endcase  
endmodule
```

Diễn tả Procedure “case”

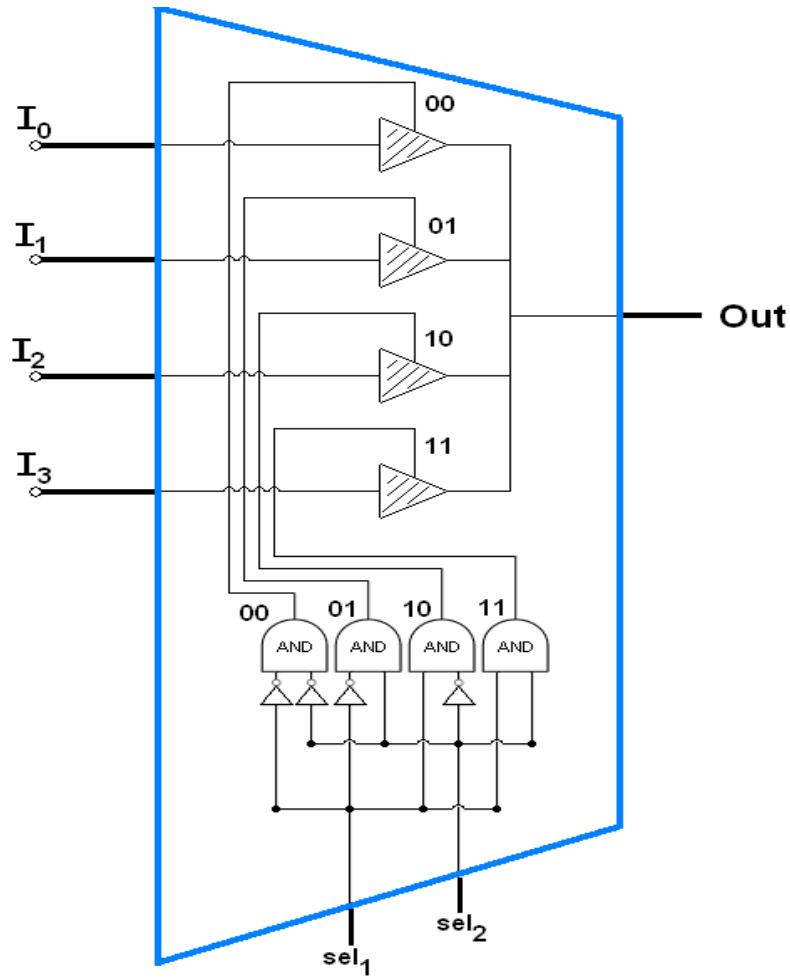

Mux 4-1:

```
module mux4_1(out, in, sel);  
    output out;  
    input [3:0] in;  
    input [1:0] sel;
```

```
    reg out;  
    wire [3:0] in;  
    wire [1:0] sel;
```

```
    always @(in or sel)  
        case (sel)  
            2'b00: out = in[0];  
            2'b01: out = in[1];  
            2'b10: out = in[2];  
            2'b11: out = in[3];  
            default: out = 1'bx;  
        endcase  
endmodule
```

Diễn tả Procedure “casex”



```
casex (expr)
```

```
item_1, .., item_n:    stmt1;
```

```
item_n+1, .., item_m: stmt2;
```

```
..
```

```
default:               def_stmt;
```

```
endcase
```

Mux 4-1:

```
module mux4_1(out, in, sel);
```

```
output out;
```

```
input [3:0] in;
```

```
input [1:0] sel;
```

```
reg out;
```

```
wire [3:0] in;
```

```
wire [1:0] sel;
```

```
always @(in or sel)
```

```
    casex (sel)
```

```
        2'b00: out = in[0];
```

```
        2'b01: out = in[1];
```

```
        2'b10: out = in[2];
```

```
        2'b11: out = in[3];
```

```
        default: out = 1'bx;
```

```
    endcase
```

```
endmodule
```

Diễn tả Procedure “casez”



```
casez (expr)
```

```
item_1, .., item_n: stmt1;
```

```
item_n+1, .., item_m: stmt2;
```

```
..
```

```
default: def_stmt;
```

```
endcase
```

Mux 4-1:

```
module mux4_1(out, in, sel);  
output out;  
input [3:0] in;  
input [1:0] sel;
```

```
reg out;  
wire [3:0] in;  
wire [1:0] sel;
```

```
always @(in or sel)  
    casez (sel)  
        //2'b?0: out = in[0];  
        2'b00: out = in[0];  
        2'b10: out = in[0];  
        2'b01: out = in[2];  
        2'b11: out = in[3];  
        default: out = 1'bx;  
    endcase  
endmodule
```

Diễn tả Procedure “for”



for (gán giá trị ban đầu; điều kiện; gán nhảy)
diễn tả;

E.g.

```
module count(Y, start);  
output [3:0] Y;  
input start;  
  
reg [3:0] Y;  
wire start;  
integer i;  
  
initial  
    Y = 0;  
  
always @(posedge start)  
    for (i = 0; i < 3; i = i + 1)  
        #10 Y = Y + 1;  
  
endmodule
```

Diễn tả Procedure “while”



while (expr) stmt;

```
module count(Y, start);
output [3:0] Y;
input start;

reg [3:0] Y;
wire start;
integer i;

initial
    Y = 0;

always @(posedge start) begin
    i = 0;
    while (i < 3) begin
        #10 Y = Y + 1;
        i = i + 1;
    end
end
endmodule
```


Diễn tả Procedure “repeat”



**repeat (thời gian)
diễn tả;**

**Có thể là một số nguyên
hay là một biến**

```
module count(Y, start);  
output [3:0] Y;  
input start;  
  
reg [3:0] Y;  
wire start;  
  
initial  
    Y = 0;  
  
always @(posedge start)  
    repeat (4) #10 Y = Y + 1;  
endmodule
```

Diễn tả Procedure “forever”



forever diễn tả;

Thực thi cho đến khi thời gian mô phỏng hoàn tất

Ví dụ điển hình:

Tạo clock trong module kiểm tra

```
module test;
```

```
reg clk;
```

```
initial begin
```

```
    clk = 0;
```

```
    forever #10 clk = ~clk;
```

```
end
```


```
other_module1 o1(clk, ..);
```

```
other_module2 o2(.., clk, ..);
```

```
endmodule
```

$T_{clk} = 20$ đơn vị thời gian

Mô hình hỗn hợp – Mixed model

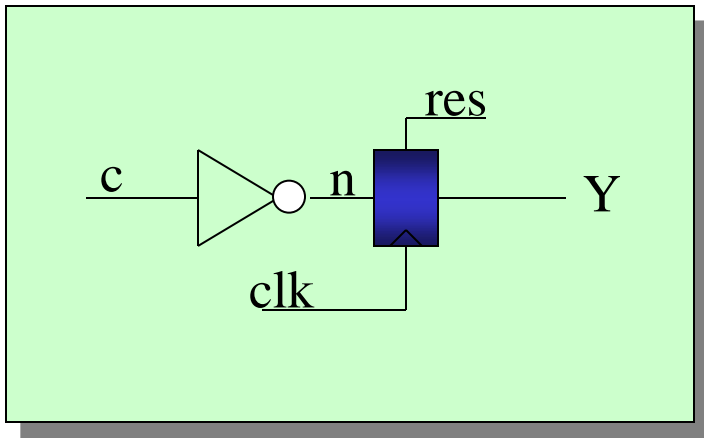

```
module simple(Y, c, clk, res);  
output Y;  
input c, clk, res;  
  
reg Y;  
wire c, clk, res;  
wire n;  
  
not(n, c); // gate-level  
  
always @(res or posedge clk)  
    if (res)  
        Y = 0;  
    else  
        Y = n;  
  
endmodule
```

Các Task hệ thống – system tasks



- `$display("..", arg2, arg3, ..);` → như `printf()`, hiển thị chuỗi được định dạng trong ngo ra chuẩn khi gặp
- `$monitor("..", arg2, arg3, ..);` → giống `$display()`, nhưng hiển thị chuỗi khi `arg2, arg3, ..` thay đổi
- `$stop;` → treo mô phỏng khi gặp
- `$finish;` → hoàn tất mô phỏng khi gặp
- `$fopen("filename");` → trả về file descriptor (integer); rồi có thể dùng `$fdisplay(fd, "..", arg2, arg3, ..);` hoặc `$fmonitor(fd, "..", arg2, arg3, ..);` để viết đến file
- `$fclose(fd);` → đóng file
- `$random(seed);` → trả về giá trị ngẫu nhiên; cho seed một số integer ngẫu nhiên

Các Task hệ thống – system tasks



```
always @(add or sub)
  if (a == 32'h cafecafe) begin
    $display("I want to print the value of signal a = %h", a);
  end
```

```
$monitor("I want to print the value of signal a = %h", a);
```

```
reg [7:0] a;
```

```
a = $random();
```

```
reg [7:0] b;
```

```
b = $random(0);
```

```
c = b * 32;
```

Định dạng chuỗi `$display` & `$monitor`



Format	Display
<code>%d</code> or <code>%D</code>	Display variable in decimal
<code>%b</code> or <code>%B</code>	Display variable in binary
<code>%s</code> or <code>%S</code>	Display string
<code>%h</code> or <code>%H</code>	Display variable in hex
<code>%c</code> or <code>%C</code>	Display ASCII character
<code>%m</code> or <code>%M</code>	Display hierarchical name
<code>%v</code> or <code>%V</code>	Display strength
<code>%o</code> or <code>%O</code>	Display variable in octal
<code>%t</code> or <code>%T</code>	Display in current time format
<code>%e</code> or <code>%E</code>	Display real number in scientific format
<code>%f</code> or <code>%F</code>	Display real number in decimal format
<code>%g</code> or <code>%G</code>	Display scientific or decimal, whichever is shorter

Compiler Directives



- ``include "filename"` → chèn nội dung file vào file hiện tại; viết nó bất kỳ trong code ..
- ``define <text1> <text2>` → đặt text1 là text2;
 - VD. ``define BUS reg [31:0]` trong phần khai báo: ``BUS data;`
- ``timescale <time unit>/<precision>`
 - VD. ``timescale 10ns/1ns` sau: `#5 a = b;`



```
`define 2_BIT
```

```
`ifdef 2_BIT
```

```
..... // verilog code
```

```
`else
```

```
.....// verilog code
```

```
`endif
```

```
`ifndef 2_BIT
```

```
..... // verilog code
```

```
`else
```

```
.....// verilog code
```

```
`endif
```




```
`define TEST_1


`ifdef TEST_1
//..... // verilog code
`include "test1.vt"
`endif
`ifdef TEST_2
..... // verilog code
`endif
`ifdef TEST_3
..... // verilog code
`endif
`ifdef TEST_4
..... // verilog code
`endif
```



Using generate

```
generate if (USE_A) begin : use_a
    // Add code here
end else begin : use_b
    // Add code here
end
endgenerate
```

Thông số - Parameters (1)

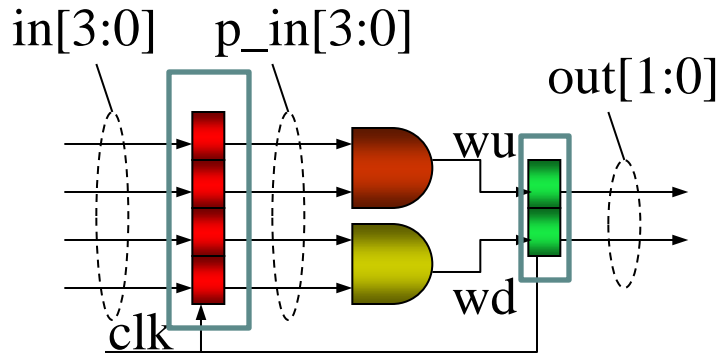

Không dùng thông số

```
module dff4bit(Q, D, clk);  
output [3:0] Q;  
input [3:0] D;  
input clk;
```

```
reg [3:0] Q;  
wire [3:0] D;  
wire clk;
```

```
always @(posedge clk)  
    Q = D;
```

```
endmodule
```


```
module dff2bit(Q, D, clk);  
output [1:0] Q;  
input [1:0] D;  
input clk;
```

```
reg [1:0] Q;  
wire [1:0] D;  
wire clk;
```

```
always @(posedge clk)  
    Q = D;
```

```
endmodule
```

Thông số - Parameters (2)

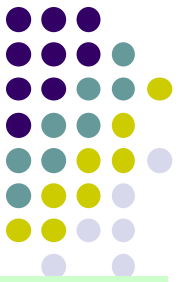

Không dùng thông số (tiếp)

```
module top(out, in, clk);  
    output [1:0] out;  
    input [3:0] in;  
    input clk;  
  
    wire [1:0] out;  
    wire [3:0] in;  
    wire clk;  
  
    wire [3:0] p_in;    // internal nets  
    wire wu, wd;  
  
    assign wu = p_in[3] & p_in[2];  
    assign wd = p_in[1] & p_in[0];  
  
    dff4bit instA(p_in, in, clk);  
    dff2bit instB(out, {wu, wd}, clk);  
    // notice the concatenation!!  
  
endmodule
```

Thông số - Parameters (3)



Dùng thông số

```
module dff(Q, D, clk);
parameter WIDTH = 8;
output [WIDTH-1:0] Q;
input [WIDTH-1:0] D;
input clk;

reg [WIDTH-1:0] Q;
wire [WIDTH-1:0] D;
wire clk;

always @(posedge clk)
    Q = D;

endmodule
```

```
module top(out, in, clk);
output [1:0] out;
input [3:0] in;
input clk;

wire [1:0] out;
wire [3:0] in;
wire clk;

wire [3:0] p_in;
wire wu, wd;

assign wu = p_in[3] & p_in[2];
assign wd = p_in[1] & p_in[0];

dff instA(p_in, in, clk);
    defparam instA.WIDTH = 4;

dff instB(out, {wu, wd}, clk);
    defparam instB.WIDTH = 2;
// We changed WIDTH for instB only

endmodule
```

Thông số - Parameters (3)



Dùng thông số

```
module dff(Q, D, clk);
parameter WIDTH = 8;
output [WIDTH-1:0] Q;
input [WIDTH-1:0] D;
input clk;

reg [WIDTH-1:0] Q;
wire [WIDTH-1:0] D;
wire clk;

always @(posedge clk)
    Q = D;

endmodule
```

```
module top(out, in, clk);
output [1:0] out;
input [3:0] in;
input clk;
```

```
wire [1:0] out;
wire [3:0] in;
wire clk;
```

```
wire [3:0] p_in;
wire wu, wd;
```

```
assign wu = p_in[3] & p_in[2];
assign wd = p_in[1] & p_in[0];
```

```
dff #(.WIDTH(4)) instA (p_in, in,
clk);
// defparam instA.WIDTH = 4;
```

```
dff #(.WIDTH(2)) instB (out, {wu,
wd}, clk);
//defparam instB.WIDTH = 2;
// We changed WIDTH for instB only
```

```
endmodule
```

Kiểm tra module



```
module top_test;


wire [1:0] t_out;      // Top's signals
reg [3:0] t_in;
reg clk;

top inst(t_out, t_in, clk); // Top's instance

initial begin          // Generate clock
    clk = 0;
    forever #10 clk = ~clk;
end

initial begin          // Generate remaining inputs
    $monitor($time, " %b -> %b", t_in, t_out);
    #5 t_in = 4'b0101;
    #20 t_in = 4'b1110;
    #20 t_in[0] = 1;
    #300 $finish;
end

endmodule
```

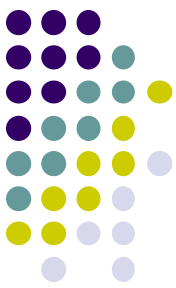

Khai báo “task”

A *task* can be seen as a named piece of code with defined *inputs*, *outputs* and *inouts*. It allows a more abstract view of the specified system and assures that the same piece of code can be reused in other design sections.

To specify a *task*, follow this procedure:

1. Specify the code that is to be encapsulated as a task. If there is more than one statement inside, enclose it in the **begin** and **end** brackets.
2. Determine the role of each variable inside the code: *inputs*, *inouts*, *outputs* and *local* or *temporal* variables. Specify them before the code listing.
3. Define a name for the task and specify it after the keyword **task** but preceding the declarations. Add the **endtask** keyword after the code.

```
task taskname;  
    declarations_of_arguments;  
    task_statements  
endtask  
  
task factorial;  
    output [31:0] OutFact;  
    input [3:0] n;  
  
    integer Count;  
  
    begin  
        OutFact = 1;  
        for (Count=n; Count>0; Count=Count-1)  
            OutFact = OutFact * Count;  
        end  
    endtask
```





Task – Gõì “task”

```
task SomeTask;  
  input r, s;  
  output w, x;  
  
  begin  
    w = r + s;  
    x = r - s;  
  end  
endtask
```

```
SomeTask ( r , s , w , x )
```

Khai báo “function”

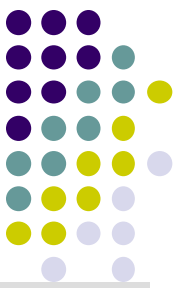

Function Declaration

The differences between *tasks* and *functions* are reflected in the way they are defined and invoked. First of all a *function* returns a single result that is available through the function's invocation. This requires an assignment to a local variable that has the same name as the function itself. Any other assignment target in local variables cannot return more than one output.

Second, the result of a function is by default a 1-bit register. If a function of any other registered type is needed (either integer, real, realtime or a vector), it must be specified in the function header.

Third, the declarative part of a function may contain only declarations of inputs and local variables – no outputs or inouts are permitted.

Finally, a function starts with the **function** keyword and is terminated with the **endfunction** keyword.

```
function [function_type] function_name
    declarations_of_inputs;
    [declarations_of_local_variables];
begin
    behavioral_statements;
    function_name = expression;
end
endfunction
```

```
function [31:0] Factorial;
    input [3:0] Operand;
    reg [3:0] i;
    begin
        Factorial = 1;
        for (i = 2; i <= Operand; i = i + 1)
            Factorial = i * Factorial;
        end
    endfunction

function ParityCheck;
    input [3:0] Data;
    begin
        ParityCheck = ^Data;
    end
endfunction
```



Function – gọi “function”


```
function ParityOdd;  
    input [15:0] DataVectorLong;  
    begin  
        ParityOdd = ^DataVectorLong;  
    end  
endfunction
```

```
Flags[3] = ParityOdd(RegAX);
```

```
Select = ParityOdd(RegAX) & RegAX[0];
```

```
if (ParityOdd(AddressBus))  
    . . .
```

Testbench of IP Decoder

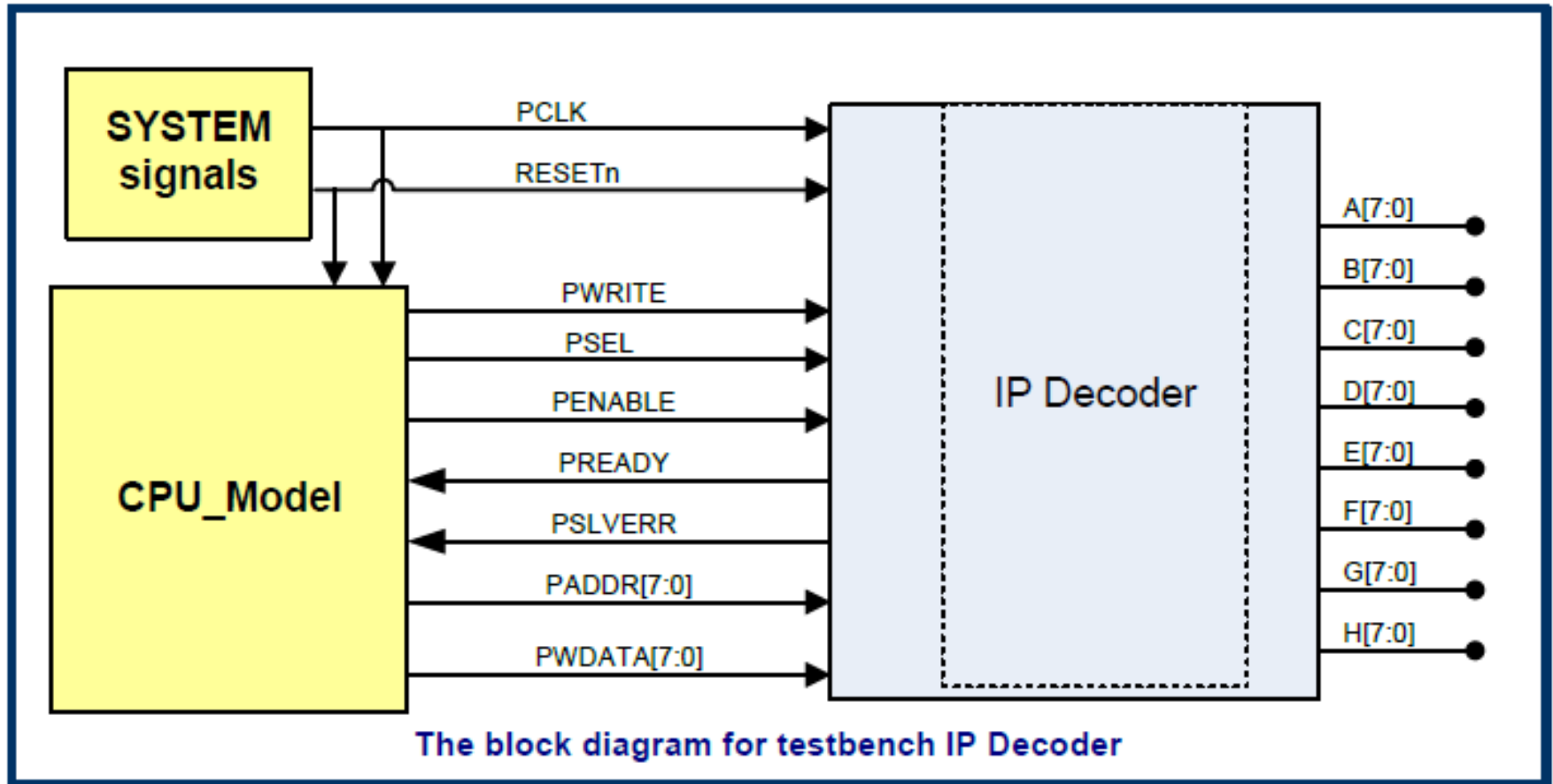

APB Write Protocol Transfer

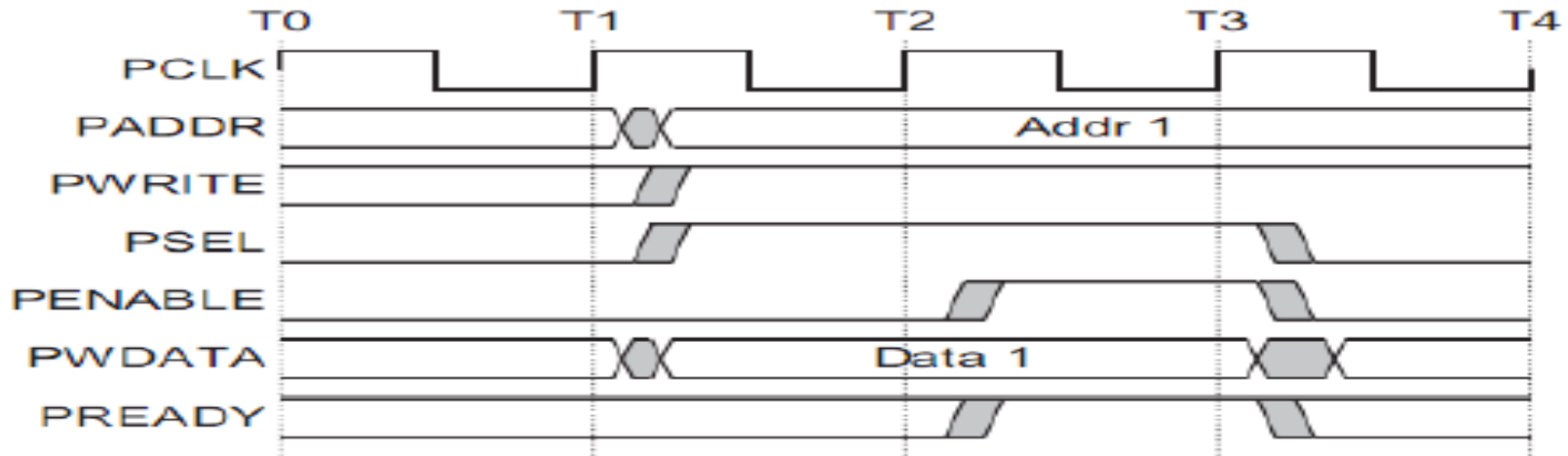
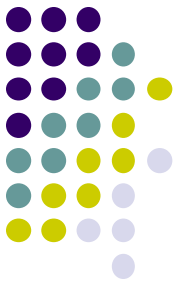


Figure 4-1: Write transfer with no wait states

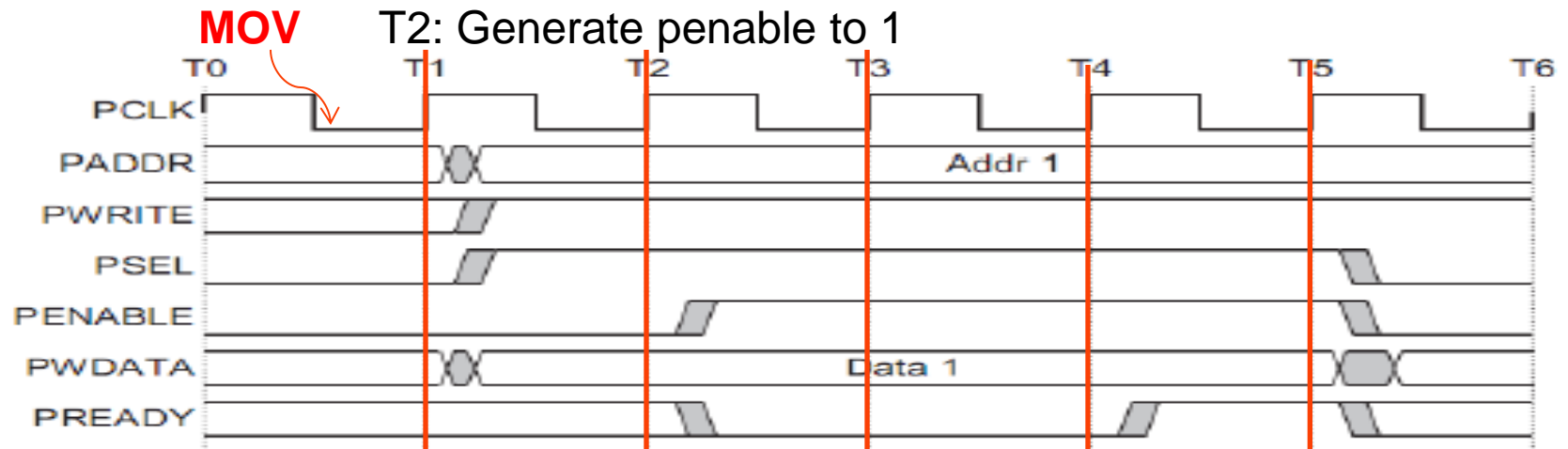


Figure 4-2: Write transfer with wait states

T1: Input address, data, psel = 1, pwrite
T3: Check pready = 1, if not, wait until it is 1

```

module cpu_model (clk, rst_n, psel, pwrite, penable, paddr, pdata, pready, pslverr);
input clk,.....;
output psel,.....;

task MOVT;
input [7:0] address;
input [7:0] data;
begin
    @(posedge clk);
    .....
end
Endtask

Task ADD;
Endtask

Task SUB;
Endtask

Task MUL;
Endtask


Task DIV;
endtask
endmodule

```



```
module cpu_model (clk, rst_n, psel, pwrite, penable,  
paddr, pdata, pready, pslverr);  
input clk,.....;  
output psel,.....;
```

```
task MOVT;  
input [7:0] address;  
input [7:0] data;  
begin  
    @(posedge clk);  
    #1;  
    psel = 1'b1; pwrite = 1'b1; penable = 1'b0; pdata = data; paddr = address;  
  
    @(posedge clk);  
    #1;  
    penable = 1'b1;  
  
    @(posedge clk);  
    while (pready != 1) @(posedge clk); // check pready = 1? Neu it is 0, wait until it is 1  
  
    #1;  
    psel = 1'b0; pwrite = 1'b0; penable = 1'b0; pdata = 8'h00; paddr = 8'h00;  
  
end  
endtask  
endmodule
```

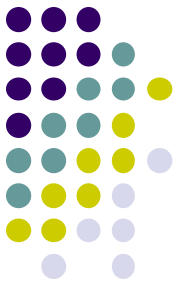

```

module cpu_model (clk, rst_n, psel, pwrite, penable,
paddr, pdata, pready, pslverr);
input clk,.....;
output psel,.....;

```

```

task MOVT;

```

```

input [7:0] address;

```

```

input [7:0] data;

```

```

begin

```

```

    @(posedge clk);

```

```

    #1;    psel = 1'b1; pwrite = 1'b1; penable = 1'b0; pdata = data; paddr= address;

```

```

    @(posedge clk);

```

```

    #1;    penable = 1'b1;

```

```

//@(posedge clk);

```

```

    if (pready == 0)

```

```

        @(posedge pready) @(posedge clk); // check pready = 1? Neu it is 0, wait until it is 1

```

```

    else

```

```

        @(posedge clk);

```

```

    #1;

```

```

    psel = 1'b0; pwrite = 1'b0; penable = 1'b0; pdata = 8'h00; paddr = 8'h00;

```

```

end

```

```

Endtask

```

```

Initial begin

```

```

    repeat (500) begin

```

```

        data = $random();

```

```

        address = $random();

```

```


        MOVT({5'h0, address[3:0]} , data) ;

```

```

    end

```

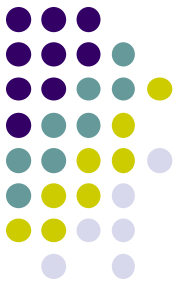



Câu Hỏi & Trả Lời